

05/10/2021

### ESERCIZIO 1

Sindacare con Quine-Mccluskey la funzione avente:

$$ON_{rel} = \{0, 1, 2, 4, 5, 3, 10, 11, 13, 15\}$$

0 0 0 0	0 J	0 0 0 -	0, 1 V	0 - 0 -	0, 1, 4, 5 D
0 0 0 1	1 J	0 0 - 0	0, 2 A	0 0 0 0	0, 1, 4, 5
0 0 1 0	2 V	0 - 0 0	0, 4 V	- - 0 1	1, 5, 9, 13 E
0 1 0 0	4 V	0 - 0 1	1, 5 V	- 0 0 1	1, 9 V
0 1 0 1	5 V	- 0 1 0	2, 10 B	1 - - 1	3, 13, 11, 15 F
1 0 0 1	3 V	0 1 0 -	4, 5 V	1 1 1 1	3, 13, 11, 15
1 0 1 0	10 V	- 1 0 1	5, 13 V		
1 0 1 1	11 V	1 0 - 1	3, 11 V		
1 1 0 1	13 V	1 - 0 1	3, 13 V		
1 1 1 1	15 V	1 0 1 -	10, 11 C		
		1 - 1 1	11, 15 V		
		1 1 - 1	13, 15 V		

	0	1	2	4	5	9	10	11	13	15	COSTO	→ numero binari
A	x										3	
B		x									3	
C				x	x						3	
D	x	x	x	x	x						2	
E	x			x	x		x				2	
F				x	x	x	x	x	x	x	2	


$C = \{F, D, B\}$

primari ↓ secondari

	2, 10
A	x
B	x
C	x

DOMINA
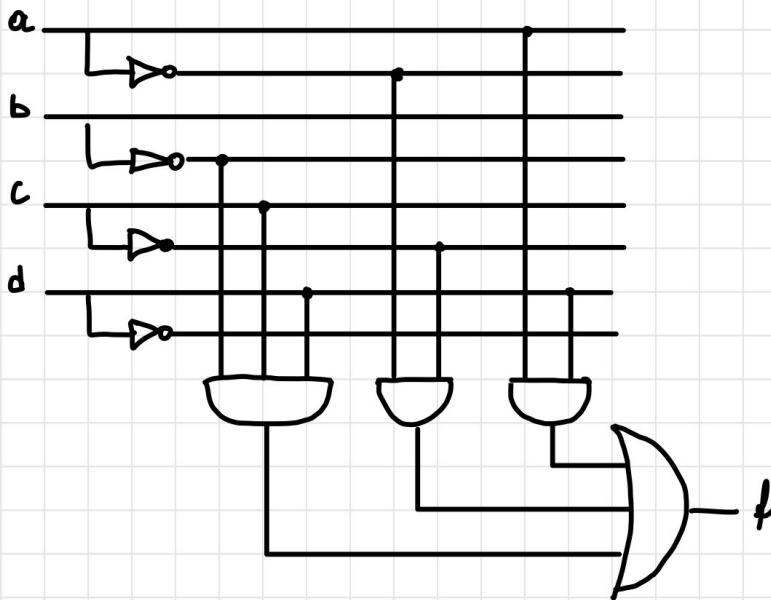
$$\rightarrow f = B + D + F = \overline{B}C\bar{J} + \overline{A}\bar{C} + \overline{a}d$$



## ESERCIZIO 2

Simolare ... con:

$$\text{ONset} = \{0, 1, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26\}$$

$$\text{DCset} = \{2, 5\}$$

0 0 0 0 0 0	0 V
0 0 0 0 1 1	1 V
0 0 0 1 0 2	2 V
0 1 0 0 0 3	3 V
<b>1 0 0 0 0 16</b>	<b>16 V</b>
0 0 1 0 1 5	5 V
0 1 0 0 1 9	9 V
0 1 0 1 0 10	10 V
<b>1 0 0 0 1 17</b>	<b>17 V</b>
0 1 0 1 1 11	11 V
1 1 0 1 0 26	26 V

0 0 0 0 -	0, 1 V
0 0 0 - 0	0, 2 V
0 - 0 0 0 0	0, 3 V
<b>- 0 0 0 0 16</b>	<b>0, 16 V</b>
<b>0 0 - 0 1</b>	<b>1, 5 A</b>
0 - 0 0 1	1, 3 V
- 0 0 0 1	1, 17 V
0 - 0 1 0	2, 10 V
0 1 0 - 0	3, 10 V
1 0 0 0 -	10, 17 V
<b>0 1 0 0 -</b>	<b>8, 9 V</b>
0 1 0 - 1	9, 11 V
0 1 0 1 -	10, 11 V
<b>- 1 0 1 0</b>	<b>10, 26 B</b>

C	D	E	F
O - 0 0 -	0, 1, 8, 9		
- 0 0 0 -	0, 1, 16, 17		
O - 0 - 0	0, 2, 0, 10		
O 1 0 - -	0, 3, 10, 11		

	0	1	8	9	10	11	16	17	26	
A	x									4
B				x			x	x		4
C	x	x	x	x						3
D		x	x			x	x			3
E	x		x		x					3
F		x	x	x	x	x	x			3

$$\mathcal{C} = \{B, D, F\}$$

12/10/2021

### ESERCIZIO 1

$$f_1(a,b,c,d,e) = \text{ON}_M(0, 1, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 26), \text{DC}_M(2, 5)$$

$$f_2(a,b,c,d,e) = \text{ON}_M(0, 1, 5, 8, 26, 28), \text{DC}_M(9)$$

00000	11	0	x
00001	11	1	x
00010	10	2	x
01000	11	8	x
<u>10000</u>	10	16	x
00101	11	5	x
01001	11	9	x
01010	10	10	x
<u>10001</u>	10	17	x
01011	10	11	x
<u>11010</u>	11	26	A
<u>11100</u>	01	28	B

00 00 -	11	0, 1	x
00 0 - 0	10	0, 2	x
0 - 0 0 0	11	0, 8	x
- 0 0 0 0	10	0, 16	x
<u>00 - 0 1</u>	11	1, 5	C
0 - 0 0 1	11	1, 9	x
- 0 0 0 1	10	1, 17	x
0 - 0 1 0	10	2, 10	x
0 1 00 -	11	8, 9	x
0 1 0 - 0	10	8, 10	x
<u>10 00 -</u>	10	16, 17	x
0 1 0 - 1	10	9, 11	x
0 1 0 1 -	10	10, 11	x
<u>- 1 0 1 0</u>	10	10, 26	D

0 - 0 0 -	11	0, 1, 8, 9	E
- 0 0 0 -	10	0, 1, 16, 17	F
0 - 0 - 0	10	0, 2, 8, 10	G
0 1 0 --	10	8, 9, 10, 11	H

A		0	1	8	9	10	11	16	17	26	x
B											x
C		x									
D					x			x			x
E	x	y	x	x							
F	x	x				x	x				

0	1	5	8	26	29	x
				x		x
		x	x			
	x				x	
			x			

$$f_1 = F + H + A$$

$$f_2 = A + B + C + E$$

G	x	x	x						1
H		x	x	x	x	x			10

$$\Rightarrow f_1 = b'c'd' + a'b'c' + abc'de'$$

$$\Rightarrow f_2 = abc'de' \quad abcde' + a'b'd'e + a'c'd'$$

## VHDL

```

entity fun is
    port(a, b, c, d, e : in std_logic;
         f1, f2 : out std_logic);
end entity;

architecture arch of fun is
    signal(f_in : std_logic_vector(4 downto 1))
begin
    f_in <= a & b & c & d & e;
    with f_in select
        f1 <= '1' when ...ONset
        ' ' when ...DCset
        '0' when others
    with f_in select
        f2 <= '1' when ...ONset
        ' ' when ...DCset
        '0' when others
end

```


## ESERCIZIO 2

### BRANCH & BOUND:

	1	2	3	4	5	
P0	x	x				1
P1		x	x	x		1
P2		x	x			1
P3	x		x	x		1


↳ ciclica!

BOUND = 3

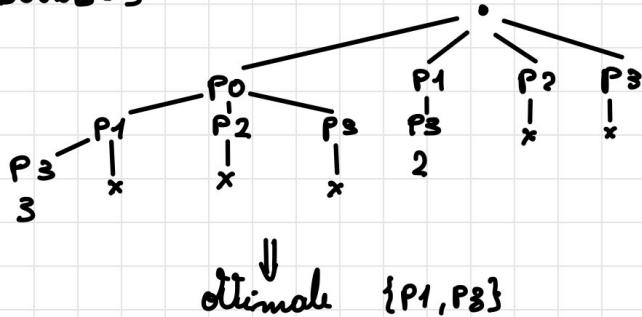
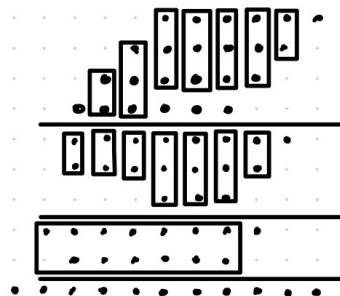
## Esercizio 1

Progettare un moltiplicatore di Wallace  $6 \times 6$  e dire il numero di FA e HA e il numero di bit del sommatore finale



FA: 8

HA: 6

nbit: 7bit

## Esercizio 2

Codificare  $A = 64$  e  $B = -102$  su 8 bit usando:

- Radix 2
- Radix 4

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= 01000000 \\ B &= 10011010 \end{aligned} \Rightarrow$$

$$-q_i + q_{i-1} \rightarrow$$

0	0	0
0	1	1
1	0	-1
1	1	0

$$B = \underbrace{10011010}_{\substack{\downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow}} \quad \begin{array}{ccccccc} -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 01000000 \\ 111-1010-11-10 \\ \hline 1111111111000000 \\ 000000010000000 \\ 111111110000000 \\ 00001000000 \\ 1110000000 \\ \hline 1110011010000000 \end{array}$$

$$b) \quad -2q_{i+1} + q_i + q_{i-1}$$

0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	2
1	0	0	-2
1	0	1	-1
1	1	0	-1
1	1	1	0

$$\Rightarrow B = \underbrace{10011010}_{\substack{\downarrow \\ -2 \\ \downarrow \\ 2 \\ \downarrow \\ -1 \\ \downarrow \\ -2}}$$

$$\begin{array}{r} 1110100000 \\ 1111111111000000 \\ 111111110000000 \\ 00001000000 \\ 1110000000 \\ \hline \end{array}$$

11100110100000000

**ESERCIZIO 3**Codificare  $A = -27,75$  e  $B = 7,6875$  in IEEE 753 ed eseguire la somma

$$11011.11 \Rightarrow 1.101111 \cdot 2^4 \Rightarrow EXP = 127 \cdot 4 = 131$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ 13 \\ 6 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{array} \left| \begin{array}{c} 1 \uparrow \\ \downarrow 1 \\ 1 \end{array} \right. \frac{0,75}{1,5} \Rightarrow 1|1000000011|1011110-01$$

$$\dots 1.111011 \cdot 2^2 \rightarrow EXP = 127 + 2 = 129$$

$$\Rightarrow 0|1000000001|1110110-01$$

$$A + B = \begin{array}{r} -1 \\ 1.101111000-0 \\ 0.011110110-0 \\ \hline 1.010000010-0 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1|10000011|010000010-01$$

23/11/21

**ESERCIZIO 1**

	0	1
a	h/o	g/1
b	c/o	e/o
c	b/o	a/o
d	e/1	c/o
e	h/o	d/1
f	c/1	h/o
g	b/1	c/o
h	d/o	f/1



macchina di Mealy, completa

## 1) RAGGIUNGIBILITÀ

- a
- h
- g
- d
- f
- c
- e
- b

$\rightarrow a, b, c, d, e, f, g, h$  raggiungibili

## 2) EQUIVALENZA

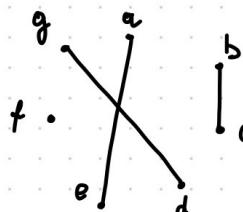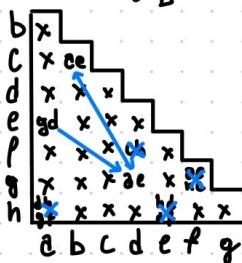



$$\Rightarrow \alpha = \{a, e\}, \beta = \{b, c\}, \gamma = \{d, g\}$$

	0	1
a	h/0	g/1
b	f/0	d/0
c	d/1	b/0
d	d/1	h/0
e	g/0	f/0

## ESERCIZIO 2



	00	01	11	10
a	b/01	d/10	-1--	-1--
b	c/01	e/1-0	-100	-1--
c	b/0-	-1/0	-10-	b/0-
d	b/0-	g/1-	-1--	c/1-1
e	b/1-0	f/1-	d/1-	-1--
f	-1--	-1--	c/11	-1--

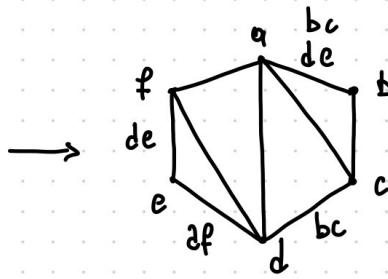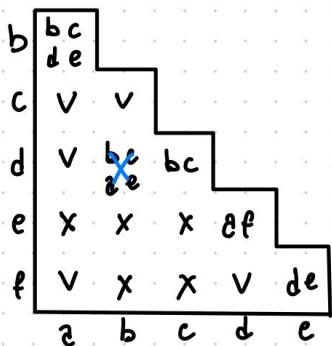← niente analisi di raggiungibilità perché non conosco lo stato iniziale!




Usiamo 2 heuristiche per scegliere:

### 1) CLASSI DI MASSIMA COMPATIBILITÀ

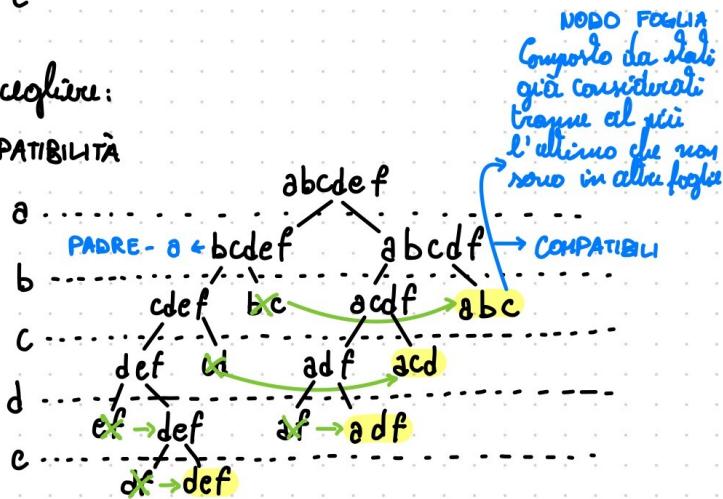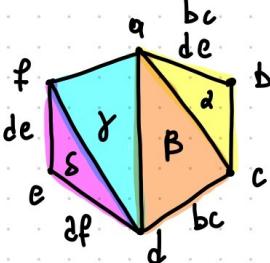

NODO FOGLIA  
Composto da stati già considerati  
tranne al più  
l'ultimo che non  
sono in altre foglie

## 2) CLASSI DI COMPATIBILITÀ PRIME

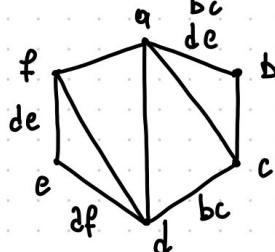

includere  
con nuovo  
vincoli


STATI VINCOLI

$\{\emptyset\} \cdot \emptyset$	$\{ab\} \cdot \{bc\}, \{de\}$	$\{abc\} \cdot \{bc\}, \{de\}$
$\{b\} \cdot \emptyset$	$\{ac\}: \emptyset$	$\{acd\}: \{bc\}$
$\{c\} \cdot \emptyset$	$\{ad\}: \emptyset$	$\{adf\}: \emptyset$
$\{d\} \cdot \emptyset$	$\{af\}: \emptyset$	$\{def\}: \{bc\}, \{af\}$
$\{e\} \cdot \emptyset$	$\{bc\}: \emptyset$	
$\{f\} \cdot \emptyset$	$\{cd\}, \{bc\}$	
	$\{d\}: \emptyset$	
	$\{dc\}, \{ab\}$	
	$\{ef\}: \{de\}$	

$\left\{ \begin{array}{l} n. \text{ stati aggiunti} + \\ n. \text{ vincoli rivelati} - \\ n. \text{ vincoli aggiunti} \end{array} \right.$

$\{abc\}: \{de\}$	$3+0-1=2$	$2+0-1=1$	$0+0-1=-1$
$\{acd\}: \{bc\}$	$3+0-1=2$	$1+0-1=0$	$0+0-1=-1$
$\{adf\}: \emptyset$	$3+0-0=3$	<hr/>	<hr/>
$\{def\}: \{af\}$	$3+0-1=2$	$1+0-1=0$	$1+0-1=0$
$\{ac\}: \emptyset$	$2+0-0=2$	$1+0-0=1$	$0+0+0=0$
$\{bc\}: \emptyset$	$2+0-0=2$	$2+0-0=2$	<hr/>
$\{ef\}: \{de\}$	$2+0-1=1$	$1+0-1=0$	$1+0-1=0$
$\{f\}: \emptyset$	$1+0-0=0$	$1+0-0=0$	$1+0+0=1$

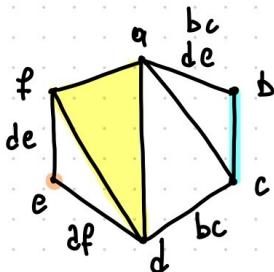CS:  $\{adf\}, \{bc\}, \{e\}$   $\Rightarrow$  migliore dell'algoritmo precedente  
 VI:  $\emptyset$  prendiamo questo



30/11/21

## ESERCIZIO 1

Semplificare in SOP  $f(x,y,z,w) = \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}zw + yz + xz$  con QMC

$$\begin{aligned}\bar{x}y\bar{z} &= 010 - \\ \bar{x}zw &= 0-11 \\ yz &= -11 - \\ xz &= 1-1 -\end{aligned}$$

 $\rightarrow$ 

0100	4
0101	5
0011	3
0111	7
0110	6
0111	7
1110	14
1111	15

 $\rightarrow$  ON(3,4,5,6,7,10,11,14,15)

1010	10
1011	11
1110	14
1111	15

0 1 0 0	4 x
0 0 1 1	3 x
0 1 0 1	5 x
0 1 1 0	6 x
1 0 1 0	10 x
0 1 1 1	7 x
1 0 1 1	11 x
1 1 1 0	14 x
1 1 1 1	15 x

0 1 0 -	4,5 x
0 1 - 0	4,6 x
0 - 1 1	3,7 x
- 0 1 1	3,11 y
0 1 - 1	5,7 x
0 1 1 -	6,7 y
- 1 1 0	6,14 x
1 0 1 -	10,11 x
- 1 - 1 0	10,14 x
- 1 1 1	3,15 x
1 - 1 1	11,15 x
1 1 1 -	14,15 x

0 1 - -	4,5,6,7
- - 1 1	3,7,11,15
- 1 1 -	6,7,14,15
1 - 1 -	10,11,14,15

A

B

C

D


	3	4	5	6	7	10	11	14	15	
A	x	x	x	-	-	-	-	-	-	1
B	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C	-	-	x	x	-	-	x	x	-	1
D	-	-	-	x	x	x	x	x	x	1

$A + B + D \rightarrow \bar{x}y + zw + xz$

## ESERCIZIO 2

Progettare FSN con ingresso a 2bit ( $A_0, A_1$ ) e due uscite z, ERR da un bit ciascuna. Leggi ogni 2 cicli di clock A e li fornerà serialmente su z. I due bit di A non possono essere contemporaneamente. In caso di errore  $ERR=1$  fino a RESET.

R	A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	Z	ERR
-	0	0	1	-
-	1	0	0	-
-	1	0	0	0
1	0	0	0	0

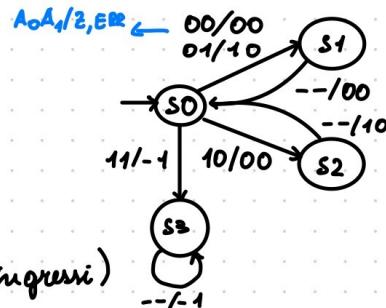


Machina di Mealy

(l'uscita deve dipendere dagli ingressi)

### ESERCIZIO 3

Minimizzare FSA con FF T

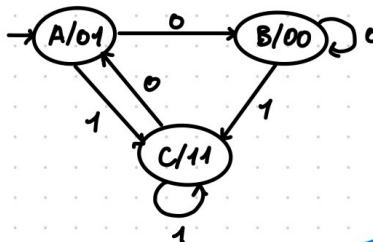

FF:	Q	Q'	T
0 0	0	0	
0 1	1	1	
1 0	1	0	
1 1	0	0	

	0	1
A	B	C
B	B	C
C	A	G

POSSO FARLO!

	0	1
Q <sub>0</sub> Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub> Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub> Q <sub>1</sub>
0 1	0 0	1 1
0 0	0 0	1 1
1 1	0 1	1 1

	0	1
Q <sub>0</sub> Q <sub>1</sub>	T <sub>0</sub> T <sub>1</sub>	T <sub>0</sub> T <sub>1</sub>
0 1	0 1	1 0
0 0	0 0	1 1
1 1	1 0	0 0

	0	1		
Q <sub>0</sub> Q <sub>1</sub>	T <sub>0</sub> T <sub>1</sub>	T <sub>0</sub> T <sub>1</sub>	U <sub>0</sub> U <sub>1</sub>	
0 0	0 0	1 1	0 0	
0 1	0	1 0	0 1	
1 1	1 0	0 0	1 1	
1 0	- -	- -	- -	- -





→ DISEGNO FSA

### ESERCIZIO 4

Minimizzare lex FSA

	00	01	11	10
S0	S2/1	S0/0	S1/0	-/-
S1	S2/1	-/-	S1/0	S2/0
S2	S4/1	S0/-	-/-	-/-
S3	-/-	S4/1	-/-	-/-
S4	-/-	S1/-	S0/0	S0/0

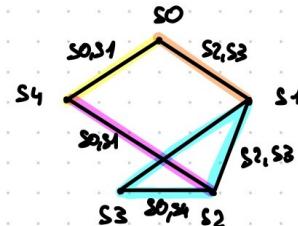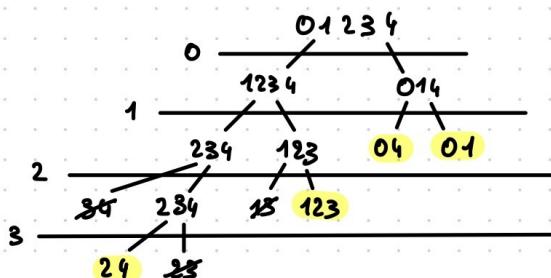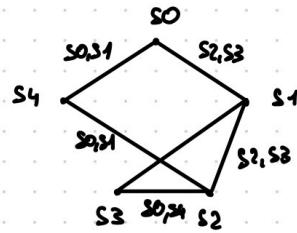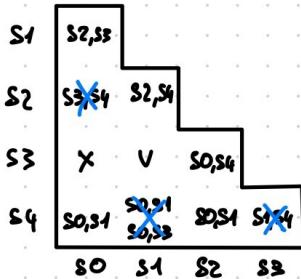Mealy, niente analisi  
di raggiungibilità



$0 : \emptyset$	$1 : 2, 3$	$04, 24$	$1 : 3 + 0 - 2 = 1$	$2 : 1 + 0 - 2 = -1$	$3 : 0 + 0 - 1 = -1$
$\frac{1}{1} : \emptyset$	$0, 1$	$2, 3$	$2 + 0 - 1 = 1$	$1 + 0 - 1 = 0$	$1 + 1 - 1 = 0$
$2 : \emptyset$	$0, 4$	$0, 1$	$2 + 0 - 1 = 1$	$2 + 0 - 1 = 1$	$1 + 0 + 0 = 1$
$3 : \emptyset$	$1, 2$	$2, 4$	$2 + 0 - 1 = 1$	$1 + 0 - 1 = 0$	$0 + 0 + 0 = 0$
$4 : \emptyset$	$1, 3$	$0, 4$	$2 + 0 - 0 = 2$	$1 + 0 - 1 = 0$	$0 + 0 - 1 = -1$
$04 : 23$	$2, 3$	$0, 4$	$2 + 0 - 1 = 1$	$1 + 0 - 1 = 0$	$0 + 0 + 0 = 0$
$04 : 01$	$2, 4$	$0, 1$	$2 + 0 - 1 = 1$	$2 + 0 - 1 = 1$	$1 + 0 + 0 = 1$
$12 : 24$	$0$	$0$	$1 + 0 - 1 = 0$	$1$	$1$
$13 : \emptyset$	$2$	$0$	$1 + 0 - 1 = 0$	$1$	$1$
$23 : 04$	$4$	$0$	$1 + 0 = 1$	$1$	$1$
$24 : 01$					
$123 : 04, 24$					

C: 13, 24, 04

V: 01

S: 1, 3, 2, 4, 0

more require

$$\alpha = 01 \quad \beta = 04 \quad \gamma = 24 \quad \delta = 123$$

	00	01	11	10
$\alpha$	$\delta/1$	$\alpha/0$	$\alpha/0$	$-1$
$\beta$	$\delta/1$	$\alpha/0$	$\alpha/0$	$\delta/10$
$\gamma$	$\beta/1$	$\delta/-$	$\alpha/0$	$\delta/10$
$\delta$	$\delta/1$	$\beta/1$	$\alpha/0$	$\delta/10$