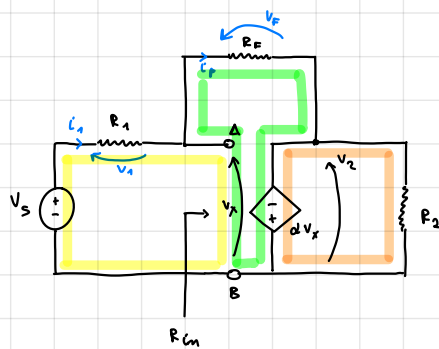


ESERCITAZIONE

ES. 1



$$\alpha = 200$$

$$V_S = 10 \text{ mV}$$

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_F = 50 \text{ k}\Omega$$



$$V_S = V_1 + V_x = R_1 i_1 + V_x \rightarrow i_1 = \frac{V_S - V_x}{R_1}$$

$$V_x = V_F + V_2 = R_F i_F - \alpha V_x \rightarrow V_x = \frac{R_F}{1 + \alpha} \cdot \frac{V_S - V_x}{R_1} \rightarrow V_x = \frac{R_F}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \alpha + \frac{R_F}{R_1}} = 1,99 \text{ mV}$$

$$\alpha V_x = -V_2 \rightarrow V_2 = -0,398 \text{ V}$$

$$L \rightarrow \frac{V_2}{V_x} = -\alpha = -200$$

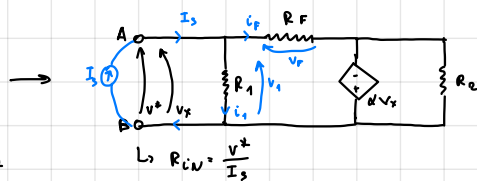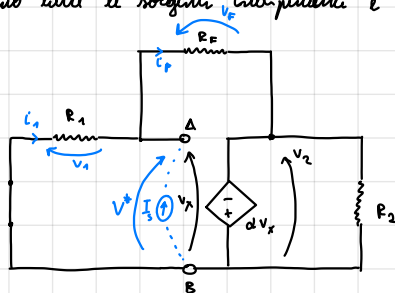Spegniamo tutte le sorgenti indipendenti e iniettiamo una corrente nota in A-B



$$KCL_A: I_S = i_F + i_1 = \frac{V_F}{R_F} + \frac{V_1}{R_1} = \frac{V^* + \alpha V_x}{R_F} + \frac{V^*}{R_1} = \dots = \left[\frac{R_1(\alpha + 1) + R_F}{R_1 + R_F} \right] \cdot V^* \Rightarrow R_{in} = \dots 199 \Omega$$