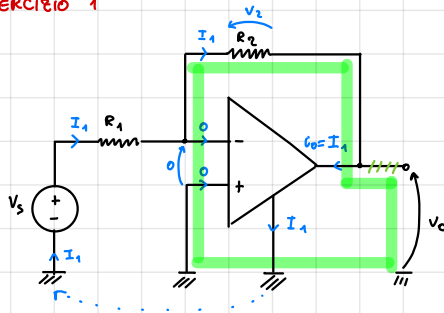


ESERCITAZIONE


ESERCIZIO 1



$\frac{V_s}{V_o}$? P_{OPAMP} ?


$$V_o = -V_2 = -R_2 I_2 = -R_2 \frac{V_s}{R_1} \Rightarrow \frac{V_s}{V_o} = -\frac{R_2}{R_1}$$
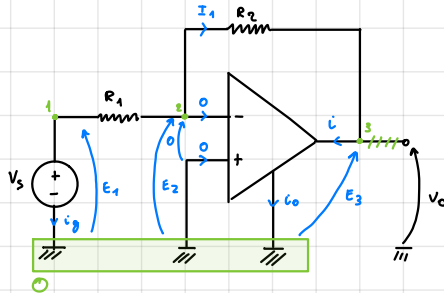
$$P_{OPAMP} = i_o \cdot V_o = I_1 \cdot V_o = \frac{V_s}{R_1} \left(-\frac{R_2}{R_1} V_s \right) = -\frac{R_2}{R_1^2} V_s^2$$




$$\begin{cases} KCL_1 & G_1(E_1 - E_2) + i_g = 0 \\ KCL_2 & G_1(E_2 - E_1) + G_2(E_2 - E_3) + i_o = 0 \\ KCL_3 & G_3(E_3 - E_2) + i_o = 0 \\ B.B. & E_1 = V_s \\ OP. AMP & E_2 = 0 \end{cases}$$

ESERCIZIO 2

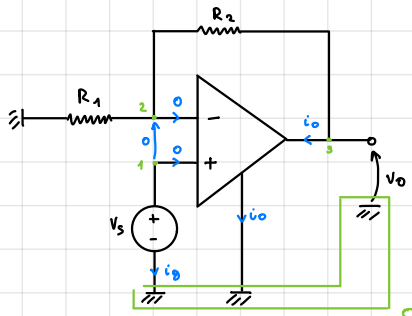

$$\begin{cases} KCL_1 & i_g + i_o = 0 \\ KCL_2 & G_1 E_2 + G_2(E_2 - E_3) + i_o = 0 \\ KCL_3 & i_o + G_3(E_3 - E_2) = 0 \\ B.B. & E_1 = V_s \\ OP. AMP & E_2 = 0 \end{cases}$$


ESERCIZIO 5

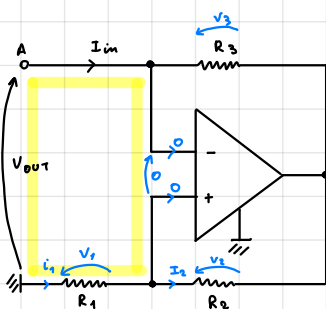

R_{in} ?

$$V_{OUT} = -V_1 = -R_1 \cdot I_2 = -R_1 \frac{V_s}{R_2} = -R_1 \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot I_{in} \Rightarrow R_{in} = -\frac{R_1 R_3}{R_2}$$

ESERCIZIO 13

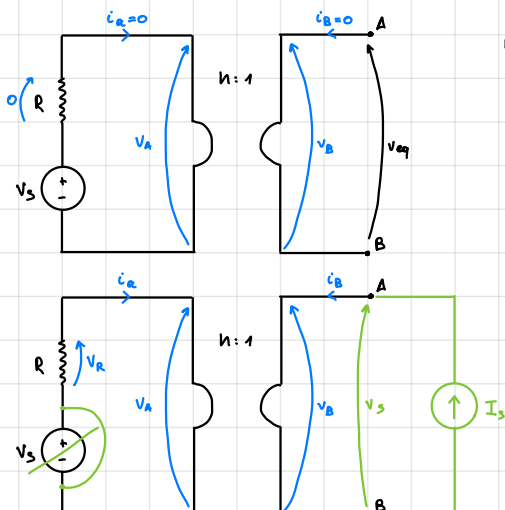

Thévenin?

$$\begin{cases} V_A = n V_B \\ i_A = -\frac{1}{n} i_B \end{cases} \quad \begin{cases} V_s - V_A = n V_B = n V_{eq} \rightarrow V_{eq} = \frac{V_s}{n} \\ i_A = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_s = V_B + \frac{V_s}{n} = -\frac{R i_B}{n} = \frac{R}{n^2} I_s \Rightarrow R_{eq} = \frac{V_s}{I_s} = \frac{R}{n^2} \\ i_A = -\frac{1}{n} I_s \end{cases}$$