
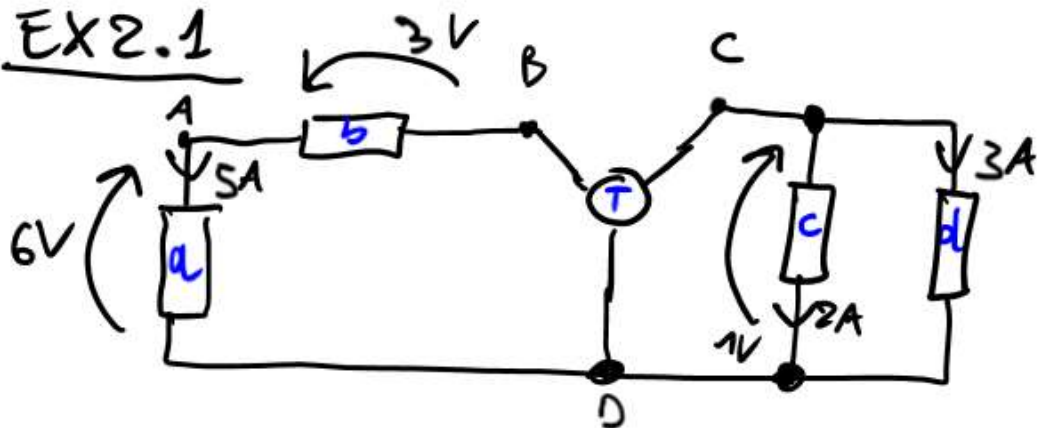


### EX2.1

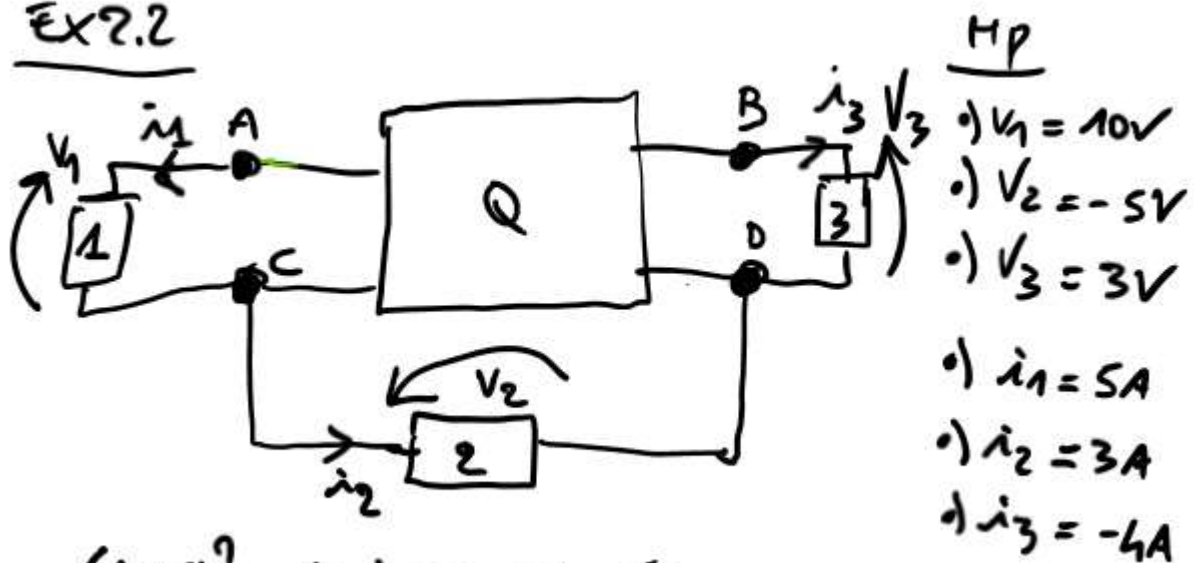

- 1) Disegnare il grafo del circuito (orientato come  $v$  e  $i$ )
- 2) ricavare le  $v$  e le  $i$  mancanti.


### EX2.2



Grafi?  $v$  e  $i$  mancanti

- Gp
- 1)  $v_1 = 10V$
  - 2)  $v_2 = -5V$
  - 3)  $v_3 = 3V$
  - 1)  $i_1 = 5A$
  - 2)  $i_2 = 3A$
  - 3)  $i_3 = -4A$

EX2.3

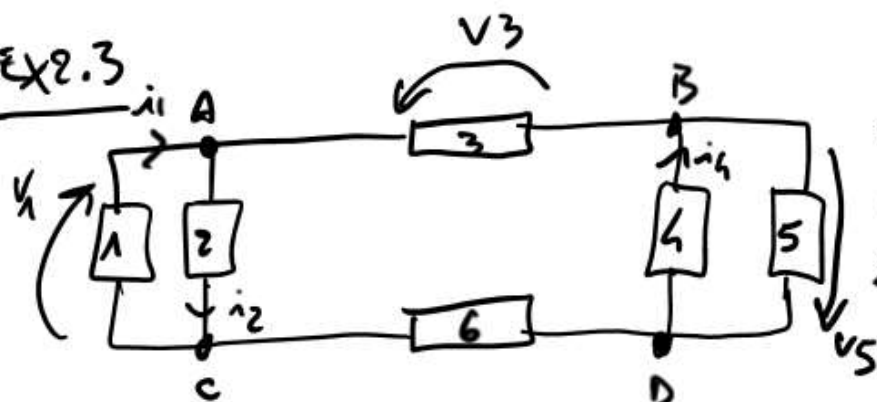


Hp

$\rightarrow V_1 = 1V$	$\rightarrow i_1 = 4A$
$\rightarrow V_3 = 2V$	$\rightarrow i_2 = 2A$
$\rightarrow V_5 = -4V$	$\rightarrow i_4 = -2A$

• Power incidence A? i mancaru masab A?

EX2.4

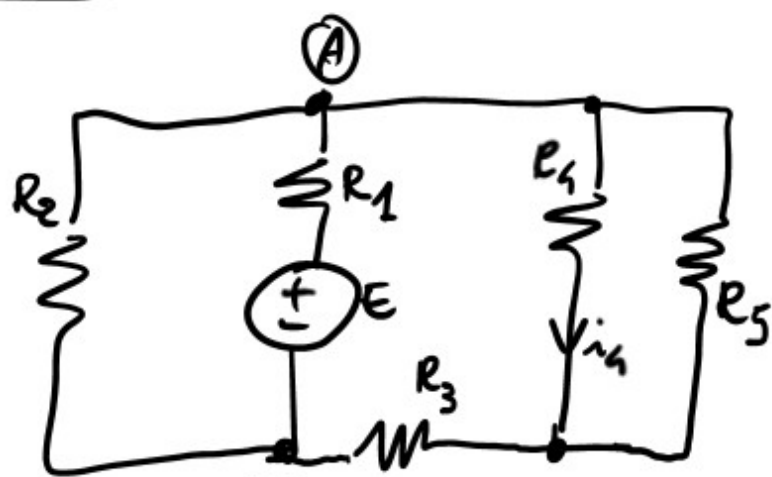


Hp

$\rightarrow i_4 = 0.5A$
$\rightarrow R_1 = 10\Omega$
$\rightarrow R_2 = 20\Omega$
$\rightarrow R_3 = 30\Omega$
$\rightarrow R_4 = 20\Omega$
$\rightarrow R_5 = 30\Omega$

• Determine E?

### Ex 2.5

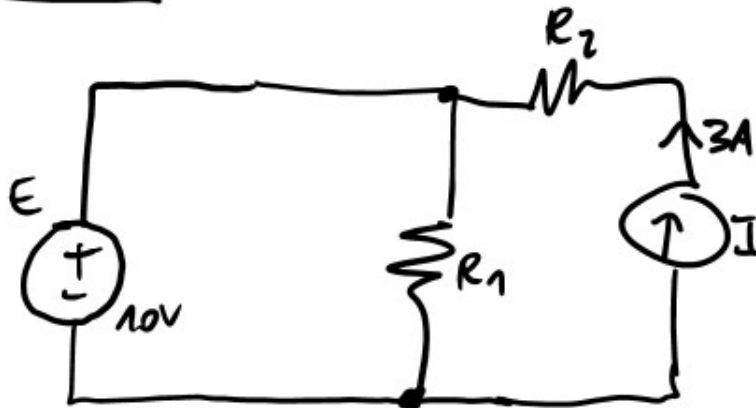

### HP

1)  $E = 10V$


2)  $I = 3A$

3)  $R_1 = 10\Omega$

4)  $R_2 = 20\Omega$

→ VERIFICARE IL  
BILANCIO DELLE  
POTENZE

### Ex 2.6

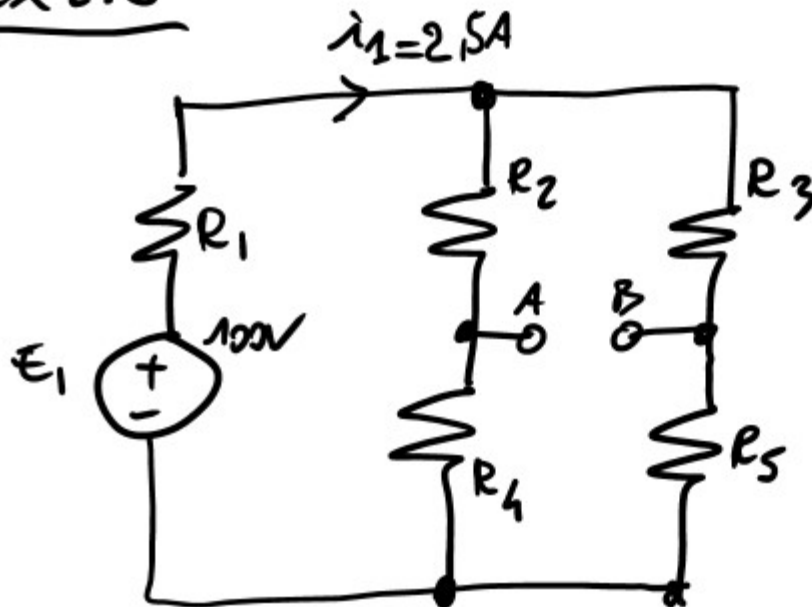

### HP

1)  $E_1 = 100V$

2)  $i_1 = 2.5A$

3)  $R_1 = 10\Omega$

4)  $R_2 = R_5 = 30\Omega$

5)  $R_3 = R_4 = 45\Omega$

$\Rightarrow V_{AB}?$