
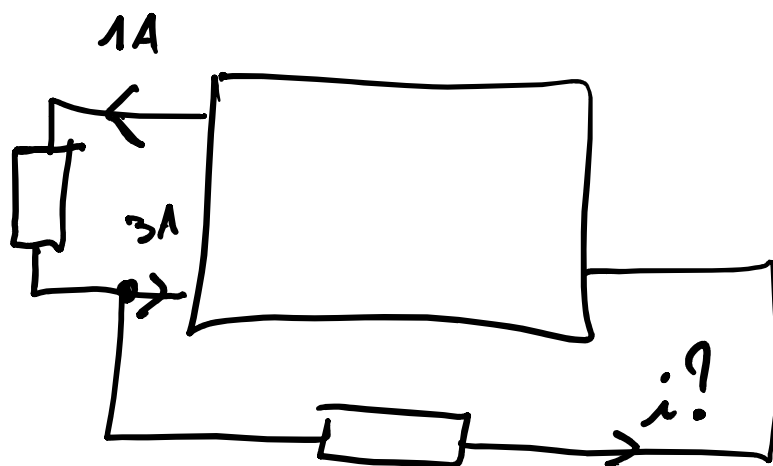


### EX 1.1

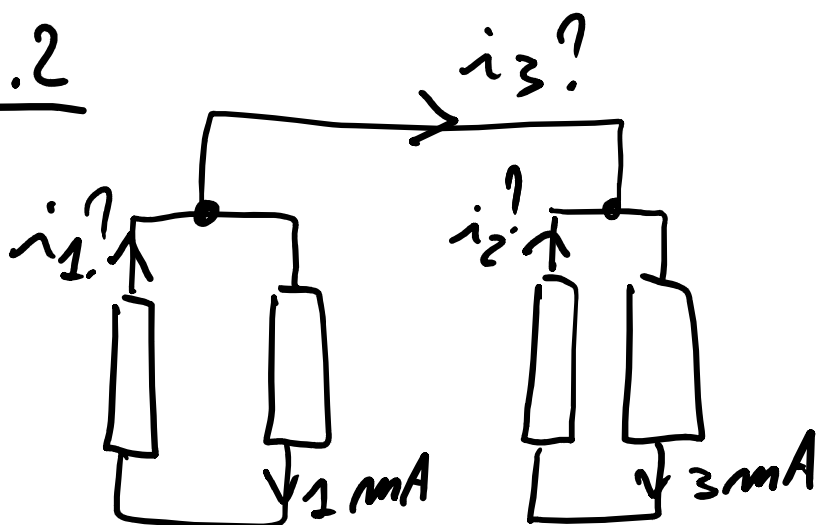


$i?$

### EX 1.2




$i_1?$   
 $i_2?$   
 $i_3?$

### EX 1.3

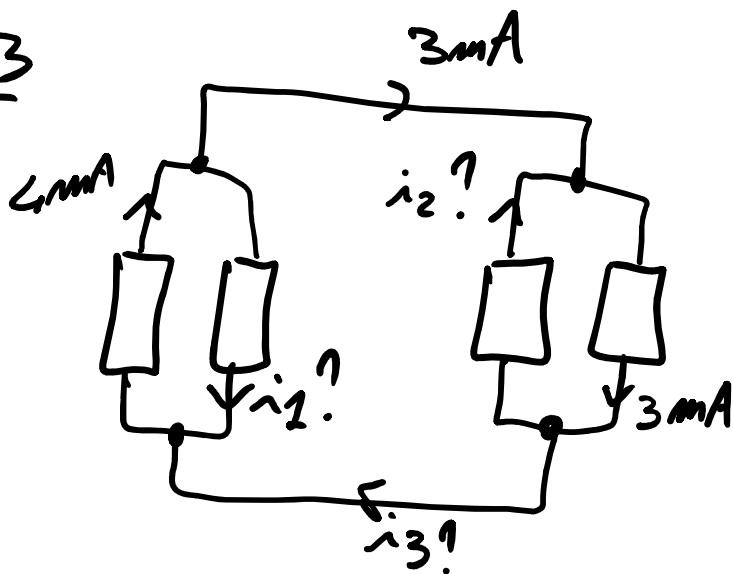


$i_1?$   
 $i_2?$   
 $i_3?$

Ex 1.4

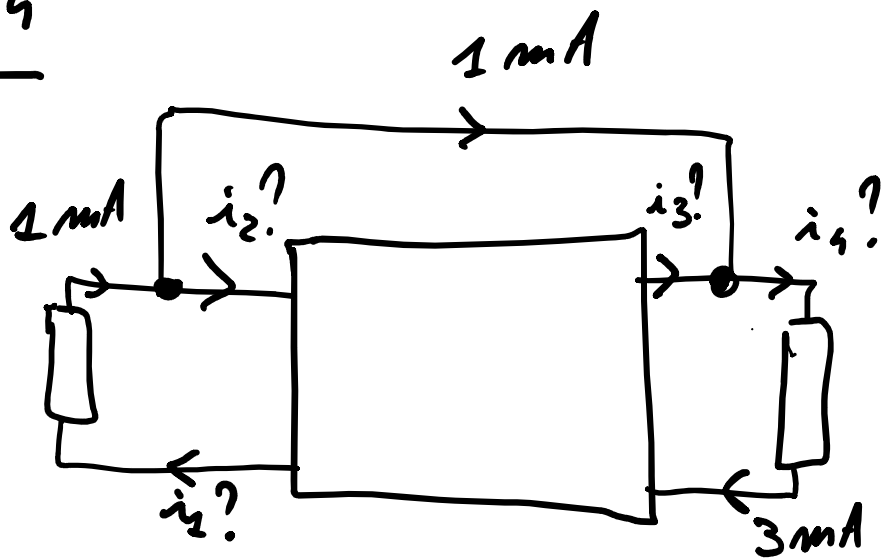


$i_1, i_2, i_3, i_4$ ?

Ex 1.5

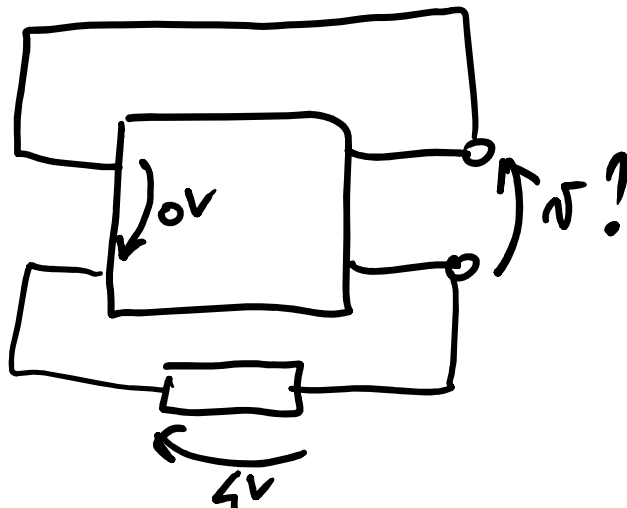


Ex 1.6

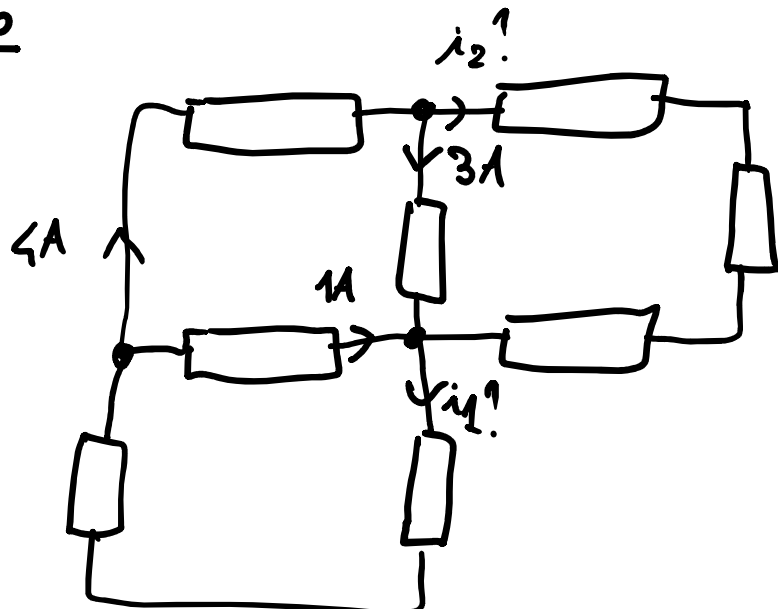


$i_1, i_2, i_3$ ?

Ex 1.7

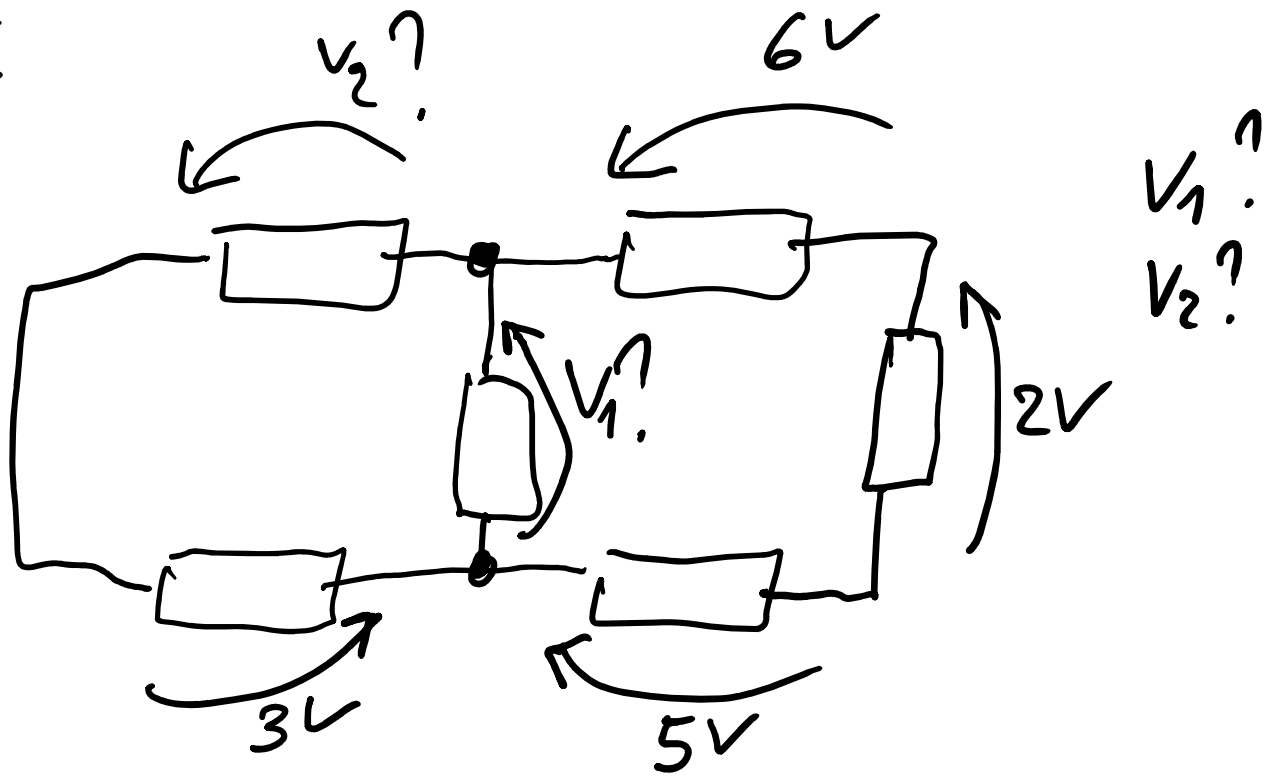

Ex 1.8

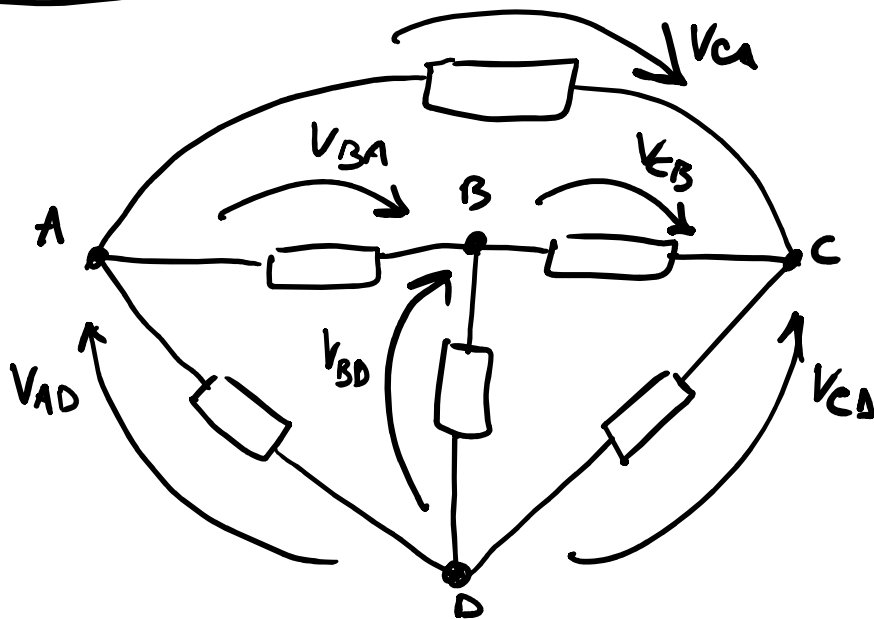

Hp

1)  $V_{BA} = 3V$


2)  $V_{AD} = 2V$

3)  $V_{CD} = -2V$


→ GRAFO (ORIENTATO  
COME LE V)

→ TENSIONI MANCANTI

# EX 1.9

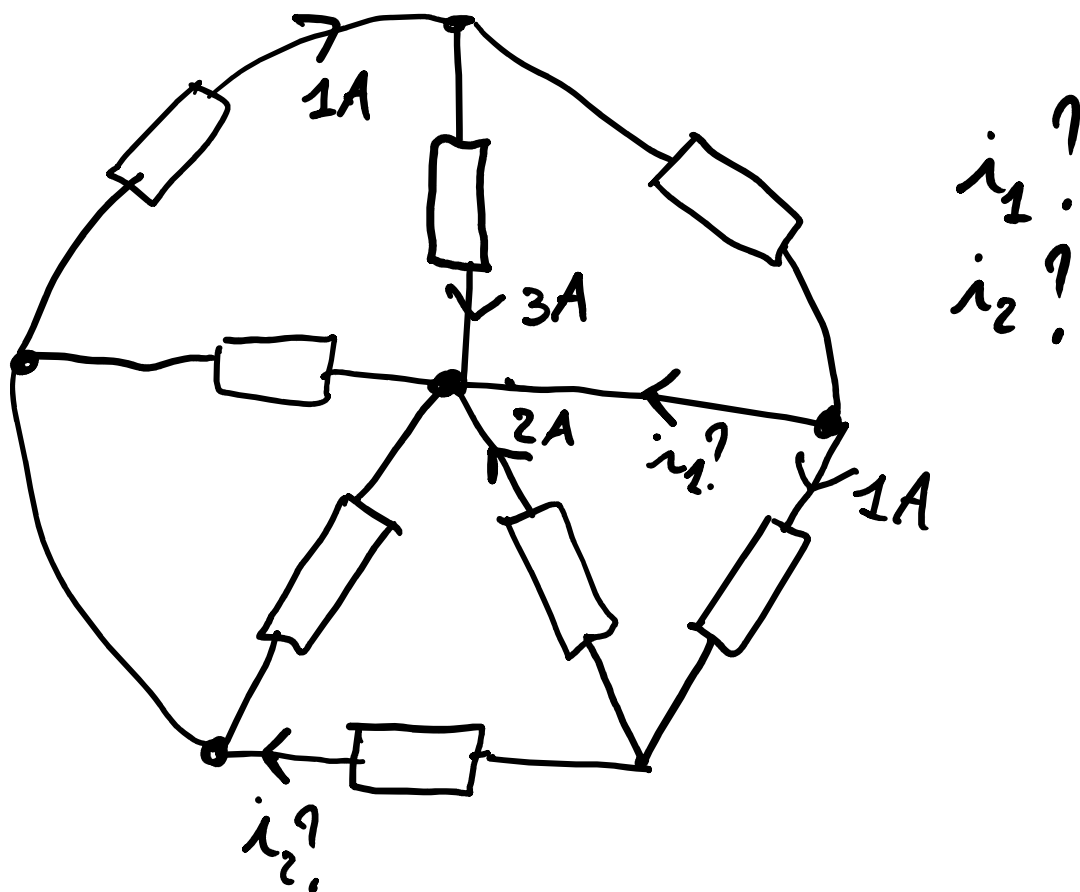

# ESE 1.10

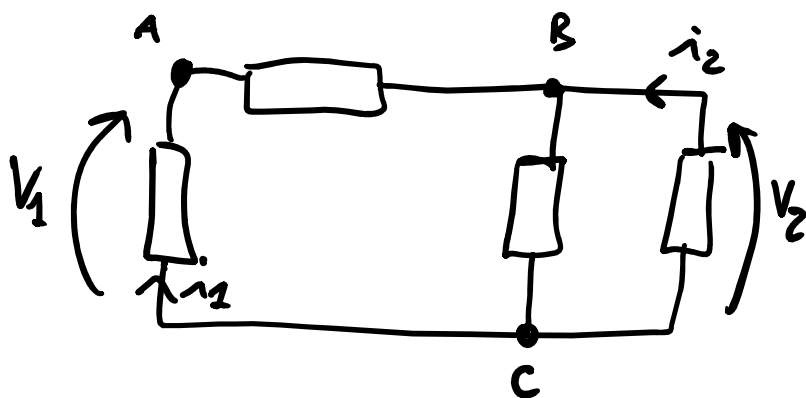

MP

$$\rightarrow V_1 = 5V \quad \rightarrow i_1 = 2A$$

$$\rightarrow V_2 = 6V \quad \rightarrow i_2 = 1A$$

$\rightarrow$  GRAFI

$\rightarrow$   $\sqrt{e_i}$  MANCANT