
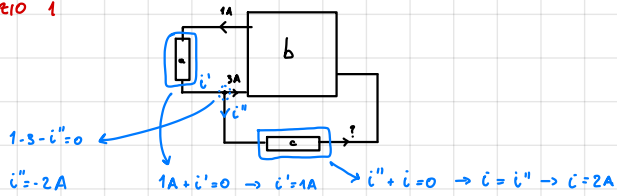


ESERCITAZIONE


ESERCIZIO 1

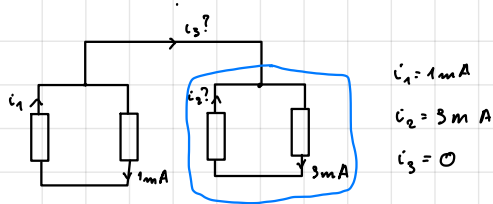


ESERCIZIO 2




ESERCIZIO 4

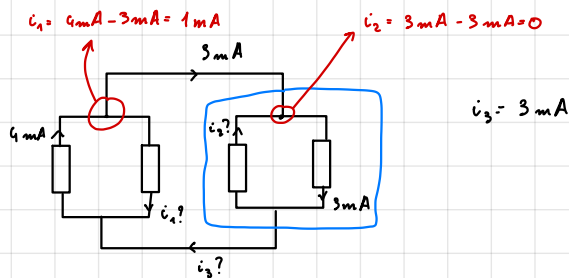


ESERCIZIO 4

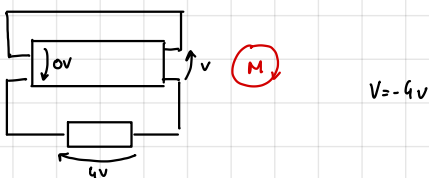


ESERCIZIO 3

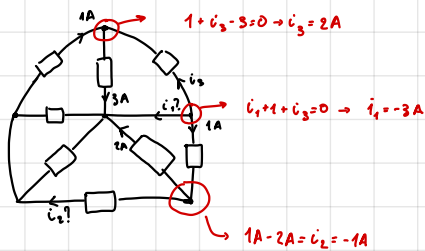


Grado secondo corrente:

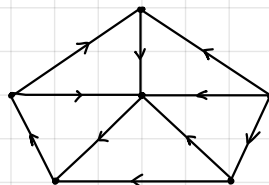

ESERCIZIO 10

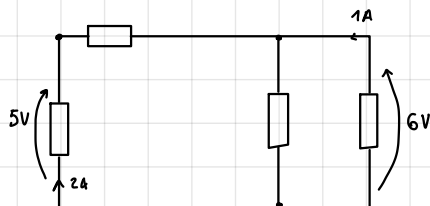
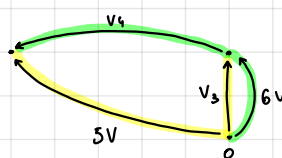
$$\begin{cases} -i_4 + 2 = 0 \\ i_4 - i_3 + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} i_4 = 2A \\ i_3 = 3A \end{cases}$$



$$\begin{cases} -6 + V_3 = 0 \\ -V_3 + 5 - V_4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_3 = 6V \\ V_4 = 1V \end{cases}$$