
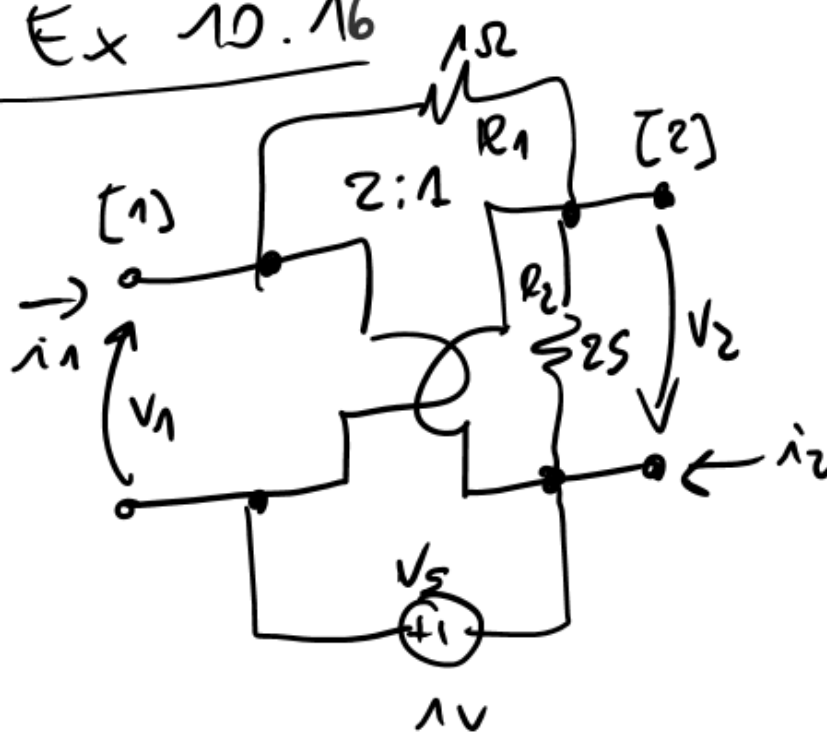


Ex 10.16

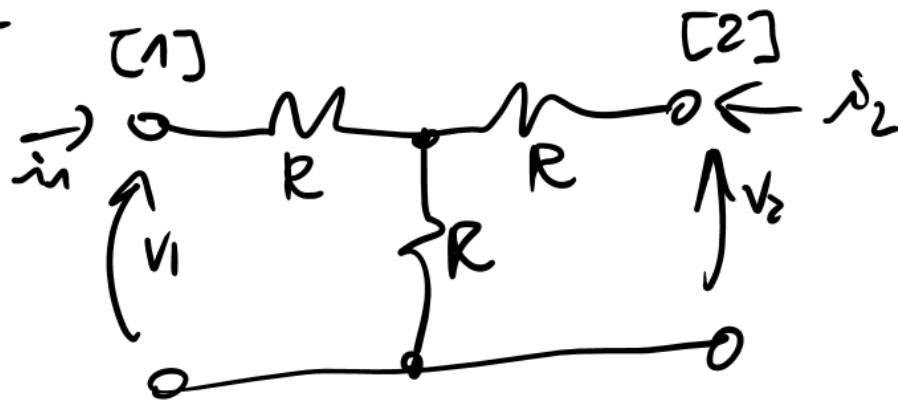


$R_1 = 1 \Omega$   
 $G_2 = 2S$   
 $R_2 = 1/G_2 = \frac{1}{2} \Omega$   
 $V_s = 1V$   
 TRANS IDEAL  
 $\rightarrow H? G?$

Ex 8.2




determinare la matrice normale  
(diretta)  $\underline{T}$

Ex 11.1 HP  $R_{1-5}$  OpAmp IDEALE  
G?

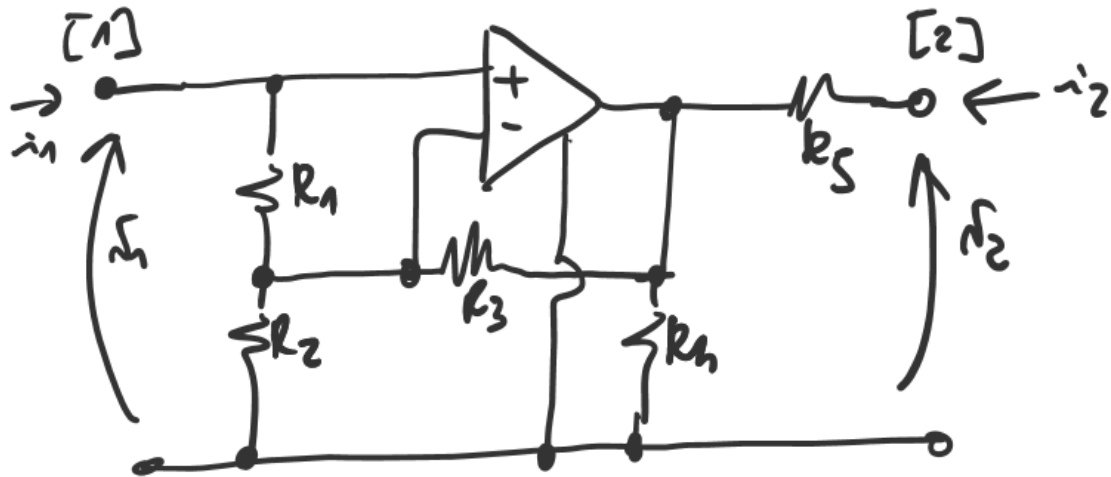

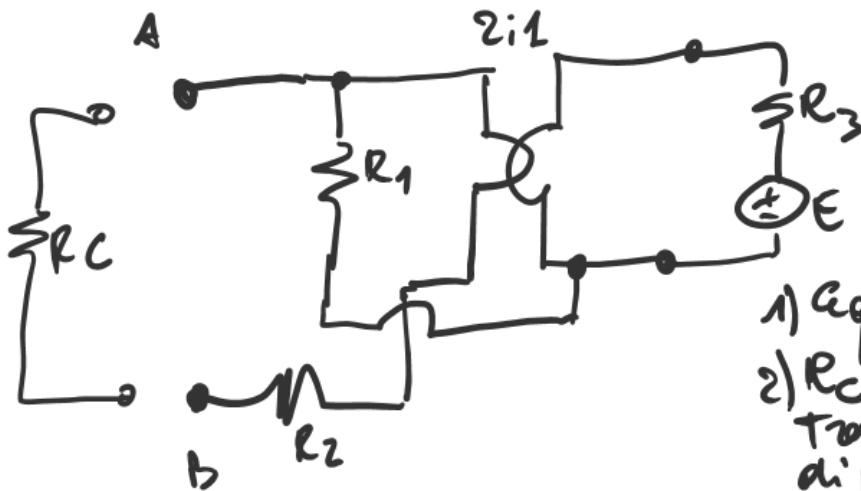Ex 11.2 HP 1)  $R_1 = R_3 = R = 1\Omega$  2)  $R_2 = 4\Omega$   
3)  $E = 2V$




- 1)  $G_0$  max in A, B?
- 2)  $R_C$  x avere max trasferimento di potenza con di esso
- 3) Max Potenza erogata da E

EX 11.3



Hp  $V_S = 33V$   $R_1 = 2\Omega$   $R_2 = 4\Omega$   $R_3 = 6\Omega$   
 $K_1 = 1/h$   $K_2 = 4$  (TRANS IDEAL)

EX 11.4

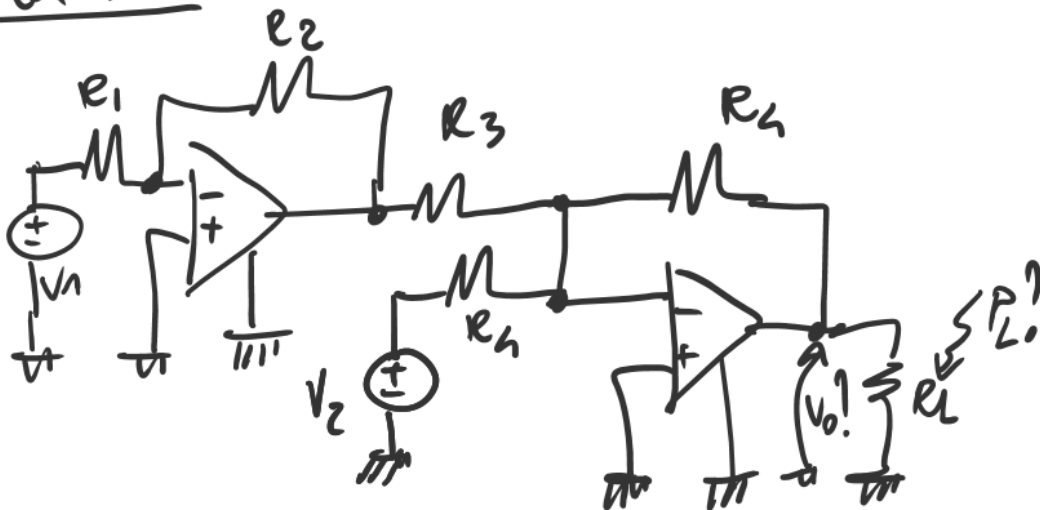

Hp

$V_1 = 1V$   
 $V_2 = 0.5V$

$R_1 = 10k\Omega$   
 $R_2 = 20k\Omega$   
 $R_5 = 20k\Omega$

$R_3 = 10k\Omega$   
 $R_4 = 10k\Omega$   
 $R_L = 1k\Omega$

Op Amp IDEAL

$\Rightarrow V_o?$   
 $P_L?$