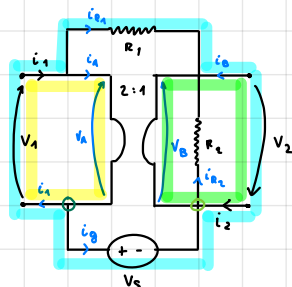


## ESERCITAZIONE

### ESERCIZIO 16 (10)



$$R_1 = 1 \Omega$$

H? G?

$$R_2 = 0.5 \Omega$$

$$V_3 = 1V$$

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} i_1 + h_{12} V_2 + V_{01} \\ i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} V_2 + I_{01} \end{cases}$$

$$V_1 = V_A \rightarrow V_1 = -2 V_2$$

$$V_2 = -V_B$$

$$i_2 = -I_B - i_g - I_{R_2} \rightarrow i_2 = 2 I_A - i_g + \frac{V_2}{R_2} \rightarrow i_2 = 2 i_A - i_A + i_1 + \frac{V_2}{R_2} = i_A + i_1 + \frac{V_2}{R_2} = \frac{R_1 i_1 - V_3 + V_0}{R_1} + i_1 + \frac{V_2}{R_2} = \dots = 2 i_1 + \left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right] V_2 - \frac{1}{R_1} V_3$$

$$i_g = i_A - i_1$$


$$V_2 + V_3 + V_1 = V_{R_1} \rightarrow V_3 + V_2 = R_1 i_{R_1} \rightarrow V_3 - V_2 = R_1 i_{R_1} \rightarrow V_3 - V_2 = R_1 (i_1 - i_A) \rightarrow i_A = \frac{R_1 i_1 - V_3 + V_0}{R_1}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ i_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{V_3}{R_1} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ i_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Per trovare G esprimiamo rispetto a  $i_1$  e  $i_2$ :


$$\begin{cases} 0 i_1 + 0 i_2 = -V_1 - 2 V_2 \\ -2 i_1 + i_2 = 0 V_1 + 3 V_2 \end{cases} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \nexists G$$

### ESERCIZIO 2 (8)

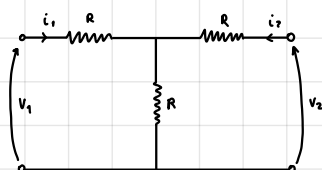


T con prove semplici?

Dobbiamo usare un op-amp.

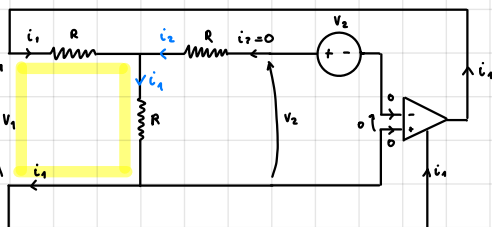

$$V_1 = 2R i_1$$


$$i_1 = \frac{V_2}{R}$$

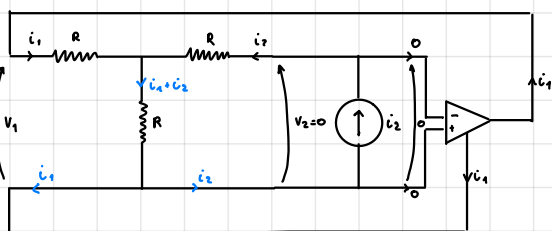

$$V_1 = -5R i_2$$

$$i_1 = -2 i_2$$

## ESERCIZIO 2

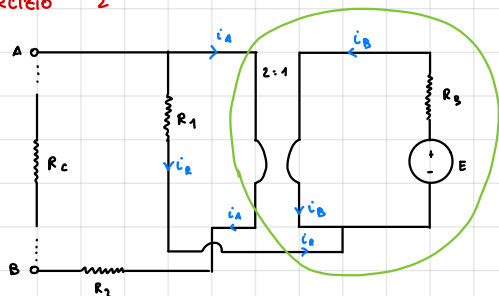


•  $i_A + i_R = i_A \rightarrow i_R = 0 \rightarrow$  RESISTORE NON CONTA

$R_1 = R_3 = 1 \Omega$ ,  $R_c = 4 \Omega$ ,  $E = 2V$

Chiamiamo?

$R_c$  in modo da avere il massimo trasferimento di potenza?


simplificando

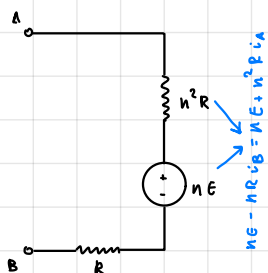

$R_{eq} = R_c + n^2 R_3 = 8 \Omega \rightarrow v = 8i + 4$

$V_{eq} = nE = 4V$

$R_c = R_{eq} = 8 \Omega$

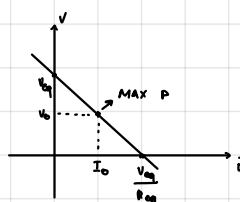

$\rightarrow P_{MAX} = V_0 I_0 = R_c I_0^2$   
 $\frac{V_{eq}}{2} = R_c \frac{V_{eq}}{R_{eq}} \cdot \frac{1}{2} \rightarrow R_c = R_{eq}$

Retta caratteristica del  
 bipolo di Chiamiamo  
 (Retta di carico)