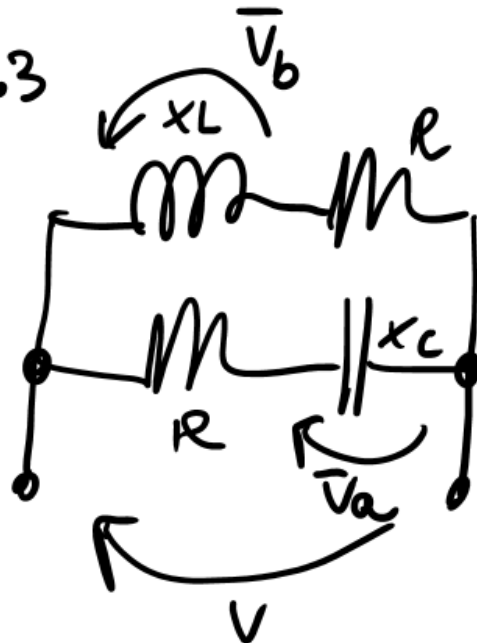


EX13.3




HP

- $V = j10$
- $R = 1\Omega$
- $X_L = 1\Omega$
- $X_C = -1\Omega$

Il circuito opera in R.S. Determinare lo spostamento  $\phi_a - \phi_b$  tra le tensioni  $\bar{V}_a$  e  $\bar{V}_b$  per via analitica e grafica

EX.13.4

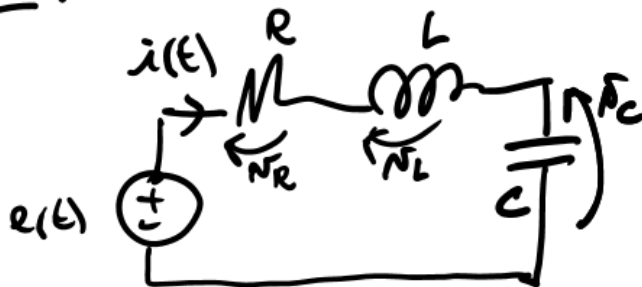


HP


- $R = 1\Omega$
- $L = 4\text{ mH}$
- $C = 2\text{ mF}$
- $e(t) = 100 \cos 500t \text{ [V]}$

→  $i(t)$ ?  $v_R(t)$ ?  $v_L(t)$ ?  $v_C(t)$ ? RAPPRESENTAZIONE VETTORIALE?

Ex. 13.5

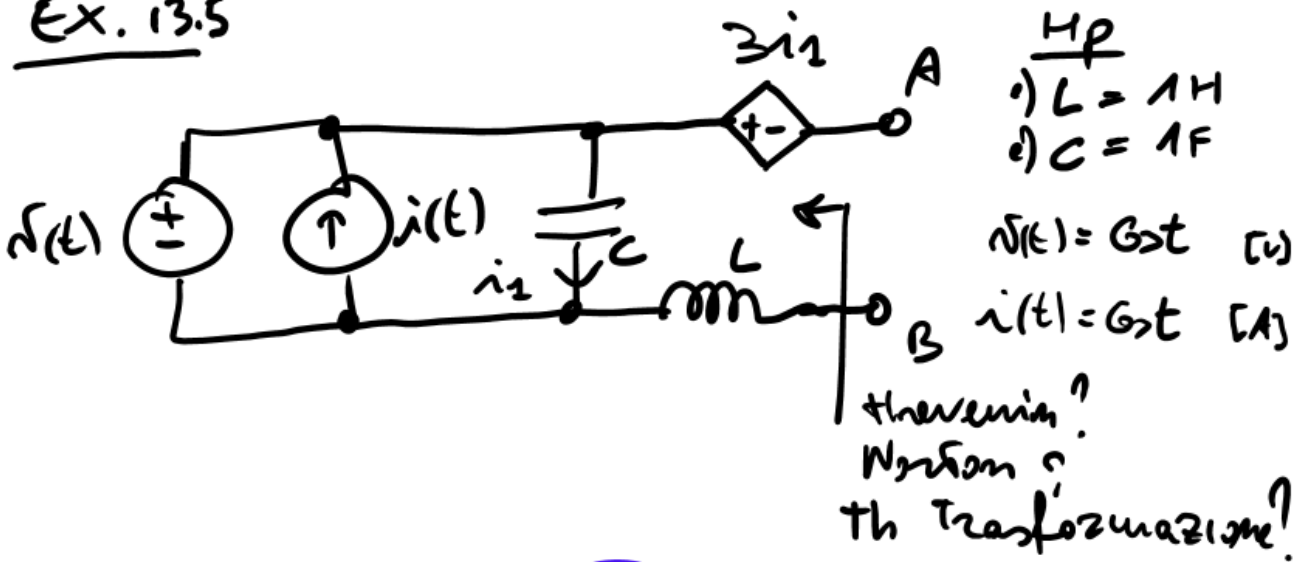

EX 5

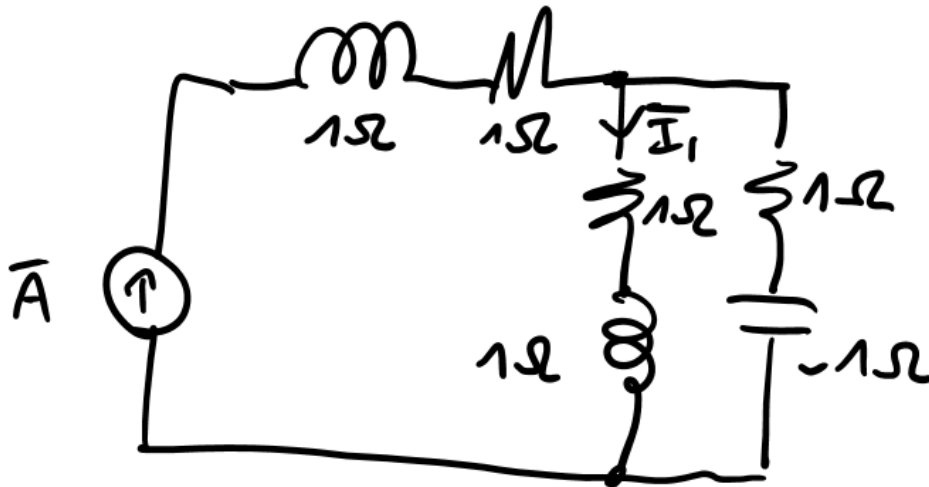

Il circuito opera in regime alternato sinusoidale (RAS). Determinare il fasore corrente  $\bar{I}_1$

$$\bar{A} = 5 + j0 \text{ [A eff]}$$