
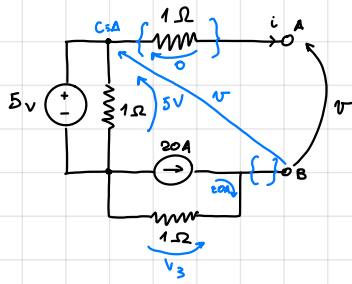


## ESERCITAZIONE

### ESERCIZIO 5

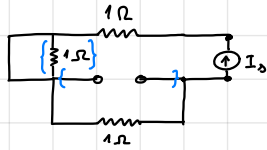

Thévenin:  $V_3 = I \cdot R_3 = 20 \text{ V}$   
 $V_{EQ} = 5 - 20 = -15 \text{ V}$



$$R_{eq} = 1\Omega + 1\Omega = 2\Omega \quad \Rightarrow \quad V = 2\Omega \cdot i - 15 \text{ V}$$