

Cosa sono i nostri trasmissori?

I nostri trasmissori sono oggetti che stanno tra un trasmittore (TX) e un ricevitore (RX). Attraverso il nostro riceviamo informazione.

I segnali

Per "trasmittore informazione" intendiamo la trasmissione di un segnale. Per segnale intendiamo una grandezza fisica che varia nel tempo. Questa grandezza può essere una tensione, corrente, campo elettrico, campo magnetico.

Per ora consideriamo un generico segnale $s(t)$ definito da una funzione matematica.


L'informazione trasportata sta proprio nella variazione temporale del segnale. Ad esempio una sinusode non trasporta informazione mentre la variazione di questa sì.

Durante la trasmissione, il segnale viene modificato da vari effetti:

- attenuazione: riduzione dell'intensità
- distorsione: cambiamento di forma del segnale
- rumore: interferenza non deterministica (non affrontato)

La porzione di segnale dedicata a un singolo bit è detta simbolo (o impulso).

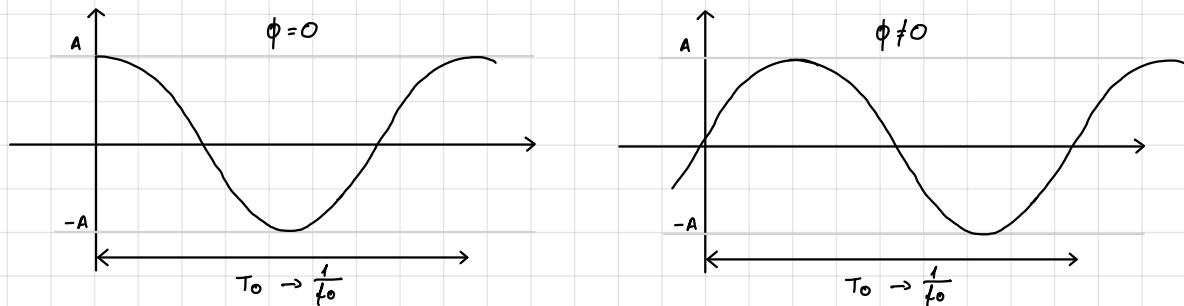Scriviamo il seguente segnale $s(t) = A \cos(2\pi f_0 t - \phi)$:



Qui nostro trasmettitore risponde in modo diverso a diverse frequenze di sinusode. Significa che ogni nostro ha un range di frequenze in cui attenuazione/distorsione sono minori. Il comportamento di un nostro dipende moltissimo dalla frequenza del segnale. È quindi importante scegliere la frequenza migliore per ogni nostro.


Una fase φ diversa da 0 comporta una traslazione della sinusode. Scrivendo $s(t) = A \cos[2\pi f_0(t - \frac{\phi}{2\pi f_0})]$ notiamo che $\frac{\phi}{2\pi f_0}$ è un tempo. Quel tempo indica il ritardo del segnale.

Frequenza portante

L'operazione di prendere un segnale a frequenza f_1 e portarlo ad una frequenza f_2 è chiamata modulazione.

L'oggetto che compie la modulazione è chiamato modulatoro. L'operazione consiste in:
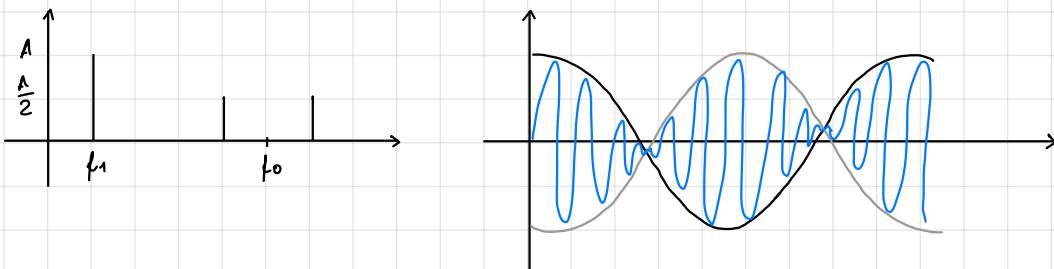
$$s(t) = A \cos(2\pi f_1 t) \rightarrow \tilde{s}(t) = s(t) \cos(2\pi f_0) = \frac{A}{2} \cos[2\pi(f_0 - f_1)t] + \frac{A}{2} \cos[2\pi(f_0 + f_1)t]$$



La frequenza f_0 viene detta frequenza portante. La banda, invece, l'intervallo di frequenze occupato.

RAPPRESENTAZIONE DEI SEGNALI NEL

DOMINIO DELLE FREQUENZE


Analisi di Fourier di un segnale periodico

Un segnale periodico può essere sempre espresso come una combinazione lineare di funzioni elementari:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} S_k e^{j2\pi k f t} = \sum_{k=0}^{+\infty} S_k [\cos(2\pi k f t) + j \sin(2\pi k f t)] \quad \text{con} \quad S_k = |S_k| e^{j\phi_k}$$

Questa è la serie di Fourier. Il numero di elementi non per forza è infinito: per rappresentare sin/cos ci servono solo due termini ($k=1$ e $k=-1$). Frequenze negative è solo un formalismo matematico per garantire una corrispondenza biunivoca tra i due domini. Quando ci riferiamo ai segnali, li descriviamo solo con frequenze positive (nel dominio delle frequenze è più richiesto anche l'asse negativo).

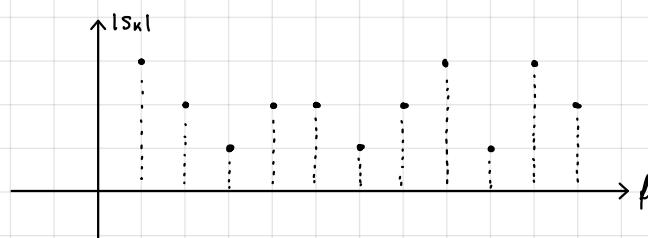Il grafico sarà una serie di step discreti in quanto K è incrementato discretamente.



Le singole funzioni nella somma prendono il nome di armoniche. L'armonica corrispondente a $K=1$ viene detta armonica fondamentale. Tutto le altre armoniche sono, quindi, multipli dell'armonica fondamentale.


Il modulo di S_k ci dà il peso dell'armonica K . La fase, invece, indica il ritardo dell'armonica rispetto all'armonica base.

Analisi di Fourier di segnali non-periodici

Per un segnale non periodico, si deve passare dal discreto al continuo:

$$s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f) e^{j2\pi f t} df \quad \leftrightarrow \quad S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

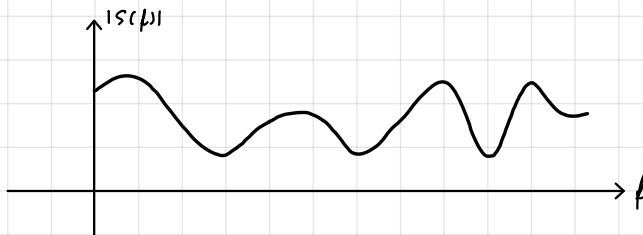Il grafico, adesso, sarà una funzione continua. Valgono ancora tutte le considerazioni precedenti: $S(f)$ è una funzione complessa ed avrà modulo e fase. La funzione $S(f)$ è detta trasformata di Fourier.




Chiamiamo banda l'insieme di tutte le frequenze usate dal segnale. Poiché il segnale non è periodico, non esiste una armonica fondamentale. La frequenza portante è la frequenza quella intorno al quale si concentra il segnale.

Proprietà della trasformata di Fourier

- Linearità: $s(t) = \alpha x(t) + \beta y(t) \rightarrow S(f) = \alpha X(f) + \beta Y(f)$
- Traslazione nel tempo: $s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau \stackrel{\tau=t-\tau}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} s(\eta) e^{-j2\pi f \eta} e^{-j2\pi f t} d\eta = e^{-j2\pi f t} \int_{-\infty}^{+\infty} s(\eta) e^{-j2\pi f \eta} d\eta = e^{-j2\pi f t} \cdot S(f)$
(cioè significa che $|S(f)| = |s(t)|$, quindi un ritardo non modifica banda/ampiezza; cambia però la fase).

- Trasformazione nelle frequenze: $Z(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi(f-f_0)t} dt = S(f-f_0)$. Questa è chiamata anche proprietà di modulazione. È la generalizzazione della modulazione vista precedentemente. Graficamente, la proprietà descrive una trasformazione nel dominio delle frequenze.
- Prodotto duretta-banda: prendiamo $s(t) = A \text{rect}_T(t)$, allora $S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} A \text{rect}_T(t) e^{-j2\pi f t} dt = A \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-j2\pi f t} dt = \dots = A \frac{e^{j\pi f \frac{T}{2}} - e^{-j\pi f \frac{T}{2}}}{j2\pi f} = A T \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T}$ ($\frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T}$ è detta seno cardinal).

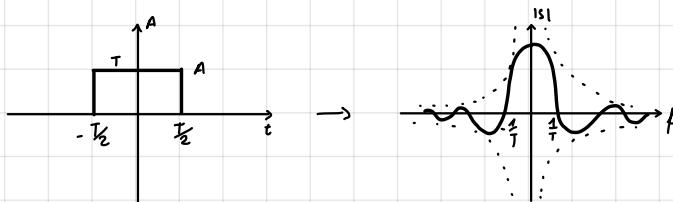

I MEZZI TRASMISSIVI

I mezzi trasmissivi sono sistemi descritti da funzione matematica ($H(f)$). I sistemi che studieremo noi saranno:

- sistemi lineari: la funzione che descrive il mezzo trasmissivo non dipende dall'intensità del segnale in ingresso

- sistemi tempo invarianti: l'espressione della funzione è costante nel tempo.

I sistemi con queste proprietà sono detti LTI. Per i sistemi LTI, inoltre, vale il principio di sovrapposizione degli effetti (visto in elettrotecnica).

Il principio di sovrapposizione ci permette di dire che possiamo risolvere gli effetti del mezzo armonica per armonica e poi ricomporre il segnale tramite combinazione lineare delle armoniche.

Studiamo allora $s_{in}(t) = A \cos(2\pi f_0 t)$. La risposta di uscita sarà: $s_{out} = B \cos(2\pi f_0 t + \phi)$. Si può notare che:

- il sistema non altera la frequenza
- può introdurre amplificazione/attenuazione o mezzo inarpartente. Noi studiamo mezzi passivi, quindi, niente guadagno.
- introdurre ritardo

Poiché la frequenza non varia, possiamo usare i fasori (visti in elettrotecnica): $s = A e^{j\phi} \rightarrow s = B e^{j\phi}$

Risposta in frequenza

Definiamo risposta in frequenza $H(f)$ la funzione complessa che definisce il comportamento del mezzo rispetto alle frequenze che lo attraversano. Per conoscere il segnale in uscita da mezzo basta fare: $S_{out}(f) = S_{in}(f) \cdot H(f)$. Se il mezzo non è un sistema LTI non è possibile definire la risposta.

Studiamo gli effetti di modulo e fase della risposta in frequenza:

- $|H(f)|$ costante: abbiamo modificato tutte le armoniche allo stesso modo.
- $|H(f)|$ non è costante: avremo resistività in frequenza, ovvero alcune armoniche verranno attenuate di più distorcendo il segnale in uscita.
- $\angle H(f)$ è lineare: il mezzo ritarda tutte le armoniche della stessa quantità (introduce un ritardo costante)
- $\angle H(f)$ non è lineare: si ha dispersione cromatica, ovvero le varie armoniche vengono separate (si propagano con velocità diverse) portando ad una distorsione del segnale.

I due fenomeni di distorsione sono indipendenti l'uno dall'altro.

La concatenazione di mezzi diversi non porta difficoltà: $S_{out}(f) = S_{in}(f) \prod_{i=0}^{n-1} H_i(f)$. Ovviamente avremo che:

$$|H_{tot}| = \prod_{i=0}^{n-1} |H_i| \quad \Delta H_{tot} = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta H_i$$

Affinché la fase sia lineare e non causi dispersione dobbiamo avere che: $\tau = -\frac{\phi_1}{2\pi f} = -\frac{\phi_2}{2\pi f} = \frac{\phi(f)}{2\pi f}$. Quindi abbiamo che $\frac{\phi(f)}{2\pi f} = \frac{\phi_1}{2\pi f}$.

*Lo ritroviamo
nella trasformata*

Drivando $\phi(f)$ otteniamo che $\frac{d\phi(f)}{df} = -2\pi\tau_g$. Esplicitando $\tau_g = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(f)}{df}$ otteniamo il ritardo di gruppo. Il ritardo di gruppo è, quindi, il ritardo subito delle varie componenti. Se come la fase abbiano dello essere lineare, otterremo τ_g costante, provando l'assenza di dispersione nel caso di $\phi(f)$ lineare.

La velocità media con cui si propaga il segnale nel mezzo (velocità di gruppo) è pari a $v_g = \frac{L}{\tau_g}$. Ovviamente, come ci dice Maxwell, la velocità di gruppo deve essere inferiore alla velocità della luce.

Altre al ritardo di fase, esiste anche il ritardo di fase $\tau_f = \frac{\phi(f)}{2\pi f}$. Il ritardo di fase rappresenta il ritardo di una determinata componente. Di solito studiamo il ritardo di fase della portante.

Analogo alla velocità di gruppo, è definita la velocità di fase $v_f = \frac{L}{\tau_f}$. La velocità di fase, poiché non trasmette informazioni, può essere anche maggiori di c.

La velocità/ritardo di gruppo, quindi, è legata all'informazione ("all'inviluppo" della portante) mentre quella di fase è legata solo alla portante. Tra le due non c'è relazione!

Rappresentazione logaritmica

La scala logaritmica più usata è il decibel (dB). Per trasformare una scala lineare in logaritmica usiamo:

$$x_{dB} = 10 \log_{10} x$$

$$\text{Per fare il contrario si fa } x = 10^{\left(\frac{x_{dB}}{10}\right)}$$

Per le proprietà dei logaritmi avremo che:

$$c = A \cdot B \iff C_{dB} = A_{dB} + B_{dB} \quad \text{e} \quad c = \frac{A}{B} \iff C_{dB} = A_{dB} - B_{dB}$$

La scala logaritmica viene tipicamente usata per numeri adimensionali. Un caso in cui si usa la scala logaritmica per esprimere un'unità di misura è la potenza. L'unità usata in questo caso è il dBm:

$$P_{dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{[mW]}}{1[mW]} \right)$$

Attenuazione

Dato un mezzo trasmissivo, esso avrà una costante d'attenuazione α che caratterizza la riduzione di ampiezza subita dal segnale mentre attraversa il mezzo. La costante d'attenuazione è una funzione della frequenza e quindi darà origine a fenomeni di selettività. La costante di attenuazione può anche essere espressa in dB (α_{dB}).

In un caso metalllico si ha $|V_{out}(z)| = |V_{in}| e^{-\alpha z}$. Siccome $P \propto V^2$, avremo che $P_{out} = P_{in} e^{-2\alpha z}$ e quindi $\frac{P_{out}}{P_{in}} = e^{-2\alpha z} = 10^{-\frac{\alpha_{dB} z}{10}}$. Svolgendo i calcoli abbiamo che:


$$\ln(e^{-2\alpha z}) = \ln(10^{-\frac{\alpha_{dB} z}{10}}) \rightarrow -2\alpha z = -\frac{\alpha_{dB} z}{10} \ln 10 \rightarrow \begin{cases} \alpha = 0,115 \alpha_{dB} \\ \alpha_{dB} = 8,686 \alpha \end{cases}$$

L'attenuazione si misura $\frac{Np}{m}$, mentre α_{dB} si misura in $\frac{dB}{m}$.

Se: $\alpha > 0$ il mezzo attenua; $\alpha = 0$ è trasparente; $\alpha < 0$ il mezzo introduce guadagno (non visto in questo corso).

Banda del muro di trasmisore

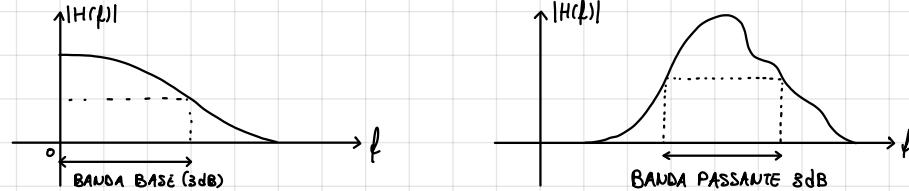Della curva banda passante, è il range di frequenze dove la $H(f)$ introduce minima attenuazione. Di solito viene impostata una soglia che delimita la banda: 3 dB (attenuazione max fino a $\frac{1}{2} H_{\max}$).




Lunghezza d'onda

Consideriamo un segnale sinusoidale $s(t) = A \cos(2\pi f t)$ e la sua variante ritardata $s(t) = A \cos[2\pi f(t - \frac{\phi}{v_f})]$. Essendo $\frac{\phi}{v_f}$ un ritardo, esso sarà il rapporto tra $\frac{\phi}{v_f}$, dove v_f è la velocità di fase.

Il segnale ritardato, usando il rapporto introdotto, diventa $s(t) = A \cos[2\pi f(t - \frac{\phi}{v_f})]$. La funzione così scritta viene chiamata onda.

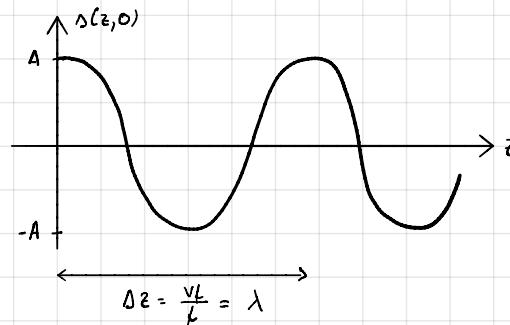
Se prendiamo un generico $z = \bar{z}$, otteniamo $A \cos(2\pi f t - \phi)$ con ϕ costante. In $\phi = 0$ ritroviamo il segnale non ritardato. Poniamo adesso $t=0$, ottenendo $A \cos(-2\pi f \frac{\phi}{v_f}) = A \cos(2\pi f \frac{\phi}{v_f})$. Rappresentiamo la sinusode ottenuta:



La Δz osservata sarà la lunghezza d'onda (λ , in [m]). Nota bene la presenza della velocità di fase che dipende dal muro. La lunghezza d'onda dipenderà, quindi, dal nostro muro! La frequenza, invece, è una caratteristica del segnale e non cambia al variazione del muro.

Se la lunghezza fisica del muro è molto minore di λ , si lavora con l'ipotesi dei parametri concentrati (vedi ultrale). Se l'ipotesi precedente non vale siamo in un sistema a parametri distribuiti (modello che tiene conto della dimensione fisica degli oggetti).

Classificazione dei muri

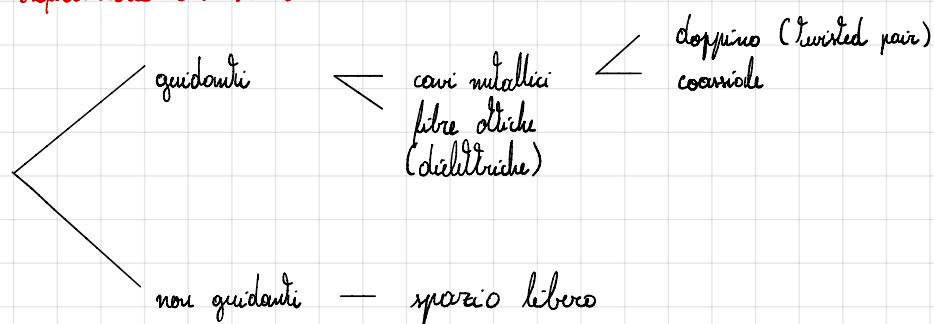


Altre alterazioni

Oltre a quelle già viste, abbiamo:

- diaforia (crosstalk): tipico della linea bifilare, quando due linee vicine fanno interferenza fra di loro
- retro riflessioni: ritorno di potenza verso il trasmettitore

Circuito equivalente a parametri concentrati

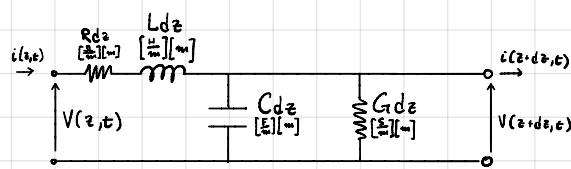Consideriamo la linea uniforme lungo z e di lunghezza infinita ($l \gg \lambda$). Prendiamo un segmento $dz \ll \lambda$ piccolo e poniamo, all'interno di esso possiamo usare il modello a parametri concentrati e costruire il circuito equivalente a parametri concentrati:



C capacità per unità di lunghezza

L induttanza , , , ,

G conduttorità , , , ,

R resistenza , , , ,

Usando le leggi dell'elettromagnetica possiamo trovare le nostre variabili:

$$\begin{cases} V(z,t) = v(z+dz,t) + i(z,t)Rdz + Ldz \frac{\partial}{\partial t} i(z,t) \\ i(z,t) = i(z+dz,t) + v(z+dz,t)Gdz + Cdz \frac{\partial}{\partial t} v(z+dz,t) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V(z,t) - v(z+dz,t) = i(z,t)Rdz + Ldz \frac{\partial}{\partial t} i(z,t) \\ i(z,t) - i(z+dz,t) = v(z+dz,t)Gdz + Cdz \frac{\partial}{\partial t} v(z+dz,t) \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} \frac{V(z,t) - v(z+dz,t)}{dz} = i(z,t)R + L \frac{\partial}{\partial t} i(z,t) \\ \frac{i(z,t) - i(z+dz,t)}{dz} = v(z+dz,t)G + C \frac{\partial}{\partial t} v(z+dz,t) \end{cases} \xrightarrow{d \rightarrow 0} \begin{cases} -\frac{\partial}{\partial z} V(z,t) = R i(z,t) + L \frac{\partial}{\partial t} i(z,t) \\ -\frac{\partial}{\partial z} i(z,t) = G v(z,t) + C \frac{\partial}{\partial t} v(z,t) \end{cases} \quad \text{Equazioni dei Telegraphisti}$$

Considerando l'ipotesi di sistema LTI, poniamo al dominio delle frequenze per risolvere le eq. differenziali trovate:

$$\begin{cases} -\frac{d}{dz} \bar{V}(z) e^{jwz} = R \bar{I}(z) e^{jwz} + jwL \bar{I}(z) e^{jwz} = (R + jwL) \bar{I}(z) e^{jwz} \\ -\frac{d}{dz} \bar{I}(z) e^{jwz} = G \bar{V}(z) e^{jwz} + jwC \bar{V}(z) e^{jwz} = (G + jwC) \bar{V}(z) e^{jwz} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -\frac{d}{dz} \bar{V}(z) = (R + jwL) \bar{I}(z) \\ -\frac{d}{dz} \bar{I}(z) = (G + jwC) \bar{V}(z) \end{cases} \quad \text{Equazioni dei Telegraphisti}$$

$$\begin{cases} -\frac{d^2}{dz^2} \bar{V}(z) = (R + jwL) \frac{d}{dz} \bar{I}(z) = -(R + jwL)(G + jwC) \bar{V}(z) \\ \text{Gli stessi passaggi della prima} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{d^2}{dz^2} \bar{V}(z) - \bar{V}(z)^2 = 0 \\ \frac{d^2}{dz^2} \bar{I}(z) - \bar{I}(z)^2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Equazione delle onde di tensione} \\ \text{Equazione delle onde di corrente} \end{array}$$

↳ anche se delle equazioni non sembra, \bar{I} e \bar{V} sono legate
l'operazione di derivata che abbiamo fatto ce lo ricorda

Studiamo γ :



$$\gamma = \sqrt{(R + jwL)(G + jwC)} = \operatorname{Re}\{\gamma\} + j\operatorname{Im}\{\gamma\} = \alpha + j\beta \rightarrow \begin{array}{l} \text{costante di fase [rad/m]} \\ \text{costante d'attenuazione [Np/m]} \end{array}$$

Nel caso ideale ($R=0, G=0$) γ diventa:

$$\gamma = \sqrt{-jwL \cdot jwC} = \sqrt{-w^2 LC} = \pm jw\sqrt{LC} \Rightarrow \gamma = jB = \pm jw\sqrt{LC}$$

La soluzione dell'equazione differenziale sarà (consideriamo l'idealità della linea):
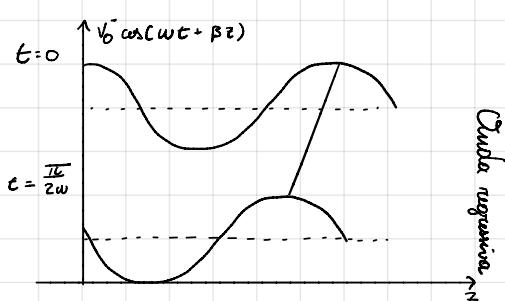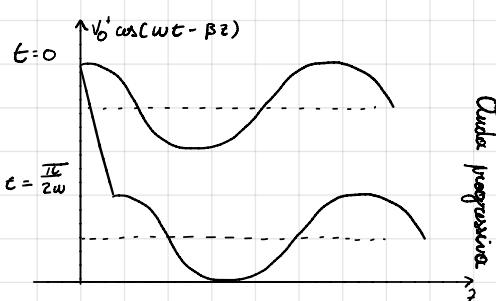
$$\begin{cases} \bar{V}(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{+j\beta z} \\ \bar{I}(z) = I_0^+ e^{-j\beta z} + I_0^- e^{+j\beta z} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V(z,t) = \operatorname{Re}\{\bar{V}(z)e^{jwz}\} = V_0^+ \cos(wt - \beta z) + V_0^- \cos(wt + \beta z) \\ i(z,t) = \operatorname{Re}\{\bar{I}(z)e^{jwz}\} = I_0^+ \cos(wt - \beta z) + I_0^- \cos(wt + \beta z) \end{cases}$$



Se entrambe le sinusoidi coesistono sulla stessa linea, avremo che:


$$|\bar{V}(z)| = |V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{+j\beta z}| \rightarrow \text{non costante} \Rightarrow \text{La forma di } |\bar{V}(z)| \text{ fa da inviluppo a } v(z,t)$$

\hookrightarrow se $|V_0^+| = |V_0^-| \Rightarrow$ avremo annullamento periodico del segnale

Istudiemo ora il caso in cui $R=0, G \neq 0$:

$$\frac{d^2\bar{V}(z)}{dz^2} - \alpha z = 0 \rightarrow \bar{V}(z) = \underbrace{V_0^+ e^{-\alpha z}}_{\text{onda progr.}} + \underbrace{V_0^- e^{\alpha z}}_{\text{onda regr.}}$$

Considerando solo onda progressiva: $|\bar{V}^+(z)| = |V_0^+| e^{-\alpha z}$
(Contrario per l'onda regressiva)

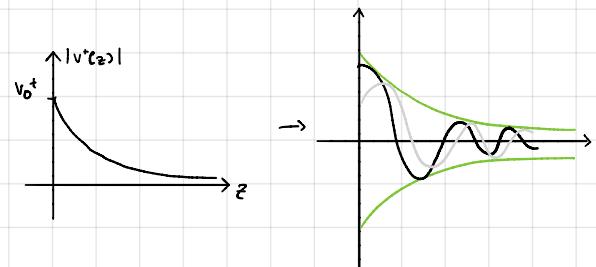

Velocità di fase

Abbiamo detto che $v(z,t) = A \cos(\omega t + \beta z)$. La fase sarà: $\phi = \omega t + \beta z$. Dato $\phi_0 = \omega t_0 + \beta z_0$, a quale dz mi dovrà spostare affinché $\phi = \phi_0$?

$$\phi_0 = \omega(t_0 + dt) + \beta(z_0 + dz) \rightarrow \dots \rightarrow \omega dt - \beta dz = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta} \Rightarrow v_g = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{2\pi/\lambda} = \lambda f$$

\downarrow NO PERDITE

$$v_g = \frac{\beta}{\beta L C} = \frac{1}{L C}$$

Calcolando il ritardo di gruppo ottieniamo:

$$\tau_g = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\phi}{df} = \frac{1}{2\pi} \frac{d(\beta z)}{df} = \frac{z}{2\pi} \frac{d(\beta)}{df} = \frac{z}{2\pi} \frac{d(2\pi f/L)}{df} = z\sqrt{LC} \Rightarrow v_g = \frac{z}{\tau_g} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Nelle linee di trasmissione, quindi, la velocità di gruppo e quella di fase coincidono. Se L, C sono costanti non avremo dispersione cronistica. Le stesse leggi continuano a valere anche in presenza di perdite ($\alpha \neq 0$).

Impedenza caratteristica

Le espressioni delle onde di tensione possono essere legate. Consideriamo il caso senza perdite

$$\begin{aligned} I(z) &= -\frac{1}{j\omega L} \frac{dV(z)}{dz} = -\frac{1}{j\omega L} (-j\beta V_0^+ e^{-j\beta z} + j\beta V_0^- e^{+j\beta z}) = \frac{\beta}{\omega L} (V_0^+ e^{-j\beta z} - V_0^- e^{+j\beta z}) = \frac{j\omega \sqrt{LC}}{\omega L} (V_0^+ e^{-j\beta z} - V_0^- e^{+j\beta z}) = \\ &= \sqrt{\frac{C}{L}} (V_0^+ e^{-j\beta z} - V_0^- e^{+j\beta z}) = \underbrace{\frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z}}_{I_0^+} - \underbrace{\frac{V_0^-}{Z_0} e^{+j\beta z}}_{I_0^-} \end{aligned}$$


Definiamo allora $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ impedenza caratteristica della linea. Essa dipende solo dalle caratteristiche del cavo e non dalla lunghezza, dalle terminazioni o dalla frequenza.

Possiamo dire che Z_0 sia l'impedenza vista dall'onda progressiva in assenza dell'onda regressiva.

Nel caso in cui ci sono perdite si ha $Z_0 = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}$. Se le perdite sono piccole, però, si può approssimare a $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$.

Coefficiente di riflessione

Consideriamo il circuito ($\alpha=0$):

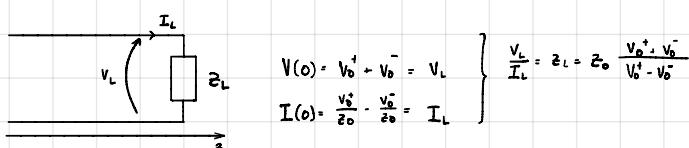

Definisco il coefficiente di riflessione come: $\Gamma_L = \frac{V_0^-}{V_0^+}$. Usando l'impedenza di carico otteniamo la formula alternativa: $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$. Nota bene: se $Z_L = Z_0$, non avremo riflessione! Possiamo dire che otteniamo riflessione quando otteniamo una variazione dell'impedenza caratteristica vista dall'onda.

Il coefficiente di riflessione è un numero complesso, quindi avremo un modulo e una fase. La fase indica un ritardo della riflessione rispetto al segnale in ingresso. Positi lavoriamo con circuiti e verrà passato, il modulo di Γ_L dovrà essere per forza minore o uguale a 1.

Onde stazionarie

Consideriamo il circuito di prima. Avremo che $V(z) = V_0^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma_L e^{j\beta z})$. facendo $|V(z)|$ otteniamo $|V(z)| = |V_0^+| \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 + 2|\Gamma_L| \cos(2\beta z + \theta_L)}$. Possiamo fare lo stesso per la corrente ottenendo $|I(z)| = \frac{|V_0^+|}{Z_0} \sqrt{1 + |\Gamma_L|^2 - 2|\Gamma_L| \cos(2\beta z + \theta_L)}$. Queste due espressioni descrivono l'andamento del grafico del modulo. Avremo, quindi, che se $|\Gamma_L| < 1$, il modulo della tensione oscillatoria per i due componenti.

Studiamo i massimi:

$$|V(z)| \text{ max se } \cos(2\beta z + \theta_L) = 1 \Rightarrow 2\beta z + \theta_L = 2K\pi \\ \Leftrightarrow 2\beta z + \theta_L = 2K\pi \Rightarrow \frac{2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda}}{\lambda} z + \theta_L = 2K\pi \Rightarrow \frac{2}{\lambda} z + \frac{\theta_L}{2\pi} = K \Rightarrow z = K \frac{\lambda}{2} - \frac{\theta_L}{\pi} \lambda \rightarrow \text{oscillazione di } \frac{\lambda}{2} \\ \Leftrightarrow |V_{\max}| = |V_0^+| + |V_0^-|$$

E i minimi:

$$2\beta z + \theta_L = (2K+1)\pi \Rightarrow z = K \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} - \frac{\theta_L}{4\pi} \lambda \rightarrow \text{oscillazione di } \frac{\lambda}{4} \\ \Leftrightarrow |V_{\min}| = |V_0^+| - |V_0^-|$$

Chiamiamo onda stazionaria il risultato della somma tra onda progressiva e regressiva quando le due onde interferiscono completamente ($|V(z)| = 0$ per alcuni z). Le onde stazionarie non trasportano potenza.

Per quantificare quanto un'onda sia stazionaria introduciamo il rapporto d'onda stazionaria $S = RDS = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{|V_0^+| + |V_0^-|}{|V_0^+| - |V_0^-|} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$.

Alcuni casi particolari:

- $Z_L = Z_0$: $\Gamma_L = 0$; $|V_0^-| = 0 \Rightarrow S = 1$
 - $Z_L = \infty$: $\Gamma_L = 1$; $V_0^+ = V_0^- \Rightarrow S = \infty$
 - $Z_L = 0$: $\Gamma_L = -1$; $V_0^- = V_0^+ \Rightarrow S = \infty$
- $S = \infty$ per tutti i casi in cui $\Gamma_L = \pm 1$ (CA, CC, carico capacitivo/capillare).

Impedenza d'onda

Consideriamo il nostro solito circuito di linea e carico. Il rapporto $\frac{V(z)}{I(z)}$ sarà l'impedenza d'onda $Z(z)$. Dalle espressioni per calcolare $Z(z)$ sono:

$$Z(z) = \begin{cases} Z_0 \frac{1 + \Gamma_L e^{j2\beta z}}{1 - \Gamma_L e^{j2\beta z}} \\ Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta z)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta z)} \end{cases} \rightarrow \text{QUELLA CHE USEREMO DI PIÙ}$$

$$Z_0 = Z \ln Z_L \\ Z \ln$$

d'impedenza caratteristica e quella d'onda sono diverse:

Z_0	$Z(z)$
Costante lungo tutta la linea	Varia lungo la linea
Nel caso reale perdite dipende solo dai parametri della linea	Dipende da: 1) da Z_0 2) dal carico 3) dalla costante di fase
	4) da z

È il rapporto tensione-corrente quando la linea è infinita / termina su un carico adattato.

Se il carico non è adattato ad una certa distanza misura l'impedenza d'onda

L'impedenza d'onda a una distanza l dal carico viene anche chiamata impedenza d'ingresso. Usando la seconda formula di $Z(z)$ possiamo vedere, infatti, che sostituendo $l=0$ ottieniamo $Z(0)=Z_L$ coerente con la nomenclatura di impedenza d'ingresso.

Casi particolari

$$- Z_L = Z_0: \quad Z(z) = \frac{Z_0 + j \tan(\beta z)}{Z_0 - j \tan(\beta z)} = Z_0 \quad \forall l, f$$

$$- Z_L \neq Z_0: \quad l = \frac{\lambda}{4} \quad Z(z) = \dots = Z_L$$

$l = \frac{\lambda}{4} + K \frac{\lambda}{2}: \quad Z(z) = \dots = \frac{Z_0^2}{Z_L}$; un tratto di linea di $l = \frac{\lambda}{4} + K \frac{\lambda}{2}$ e con opportuna $Z_0 = \sqrt{Z_L Z_0}$ viene chiamato trasformatore $\frac{\lambda}{4}$. Il trasformatore in frequenza introduce una selettività in frequenza. Più aumenta la lunghezza del trasformatore più aumenta la selettività.

Trasferimento di potenza

Definiamo potenza istantanea di un'onda di tensione il prodotto $P_{int}(z,t) = v(z,t) i(z,t)$.


Studiamo la potenza trasportata dall'onda progressiva:

$$v^+(z,t) = |V_0^+| e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \rightarrow P_{int}(z,t) = \frac{|V_0|^2}{Z_0} e^{-2\alpha z} \cos^2(\omega t - \beta z) = \frac{|V_0|^2}{2Z_0} e^{-2\alpha z} + \frac{|V_0|^2}{2Z_0} e^{-2\alpha z} \cos(2\omega t - 2\beta z)$$

$$i^+(z,t) = \frac{|I_0|}{Z_0} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

La potenza istantanea è formata da due contributi:

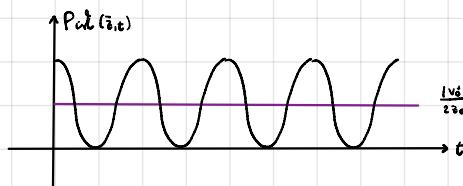- un termine costante nel tempo t , se $\alpha=0$, costante. Questo sarà la potenza media.
- un termine dipendente da spazio tempo in modo doppio




Il dato di interesse per noi sarà la potenza media $P_{media} = \frac{|V_0|^2}{2Z_0} e^{-2\alpha z}$. Questa cosa vale per l'onda regressiva: $P_{media} = \frac{|V_0|^2}{2Z_0} e^{2\alpha z}$.

La potenza che raggiungerà il carico sarà:

$$P_L = P^+ - P^- = \frac{|V_0|^2}{2Z_0} - \frac{|V_0|^2}{2Z_0} = \frac{|V_0|^2}{2Z_0} (e^{-2\alpha z} - |r|^2 e^{2\alpha z})$$

Per maximizzare il trasferimento sul carico si dovrà ridurre $|r|$ a 0 (caso di adattamento). Se $|r|=1$ abbiamo che tutta la potenza verrà riflessa. La potenza totale si deve conservare, quindi:

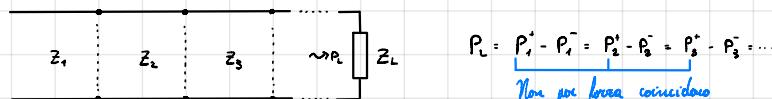

La formula della potenza media può anche essere calcolata sul dominio dei fasori:

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ V(z) I^*(z) \right\} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ (V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}) \left(\frac{V_0^+}{Z_0} e^{j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{-j\beta z} \right) \right\} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \frac{|V_0|^2}{Z_0} - \frac{|V_0|^2}{Z_0} e^{-2j\beta z} + \frac{V_0^+ V_0^-}{Z_0} e^{2j\beta z} \right\} =$$

condizioniamo il caso senza perdite per semplificare i calcoli

$$= \frac{|V_0|^2}{2Z_0} + \frac{|V_0|^2}{2Z_0}$$


Consideriamo $|r|=1$, allora $P=0$. Nella formula sopra abbiamo visto che oltre alla parte reale i^+ c'è anche una parte immaginaria: quella è la potenza reattiva della linea. Infatti l'impedenza d'onda sarà anch'essa puramente immaginaria con fase $\angle Z(z) = \frac{\pi}{2}$

Consideriamo il circuito generale



$Z_g \rightarrow$ impedenza interna del generatore

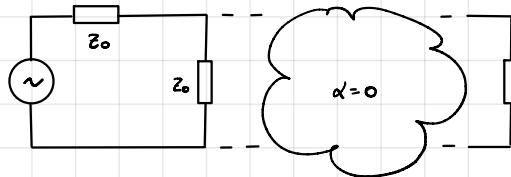Z_g non per forza è pari a z_0 della linea. Bisognerà anche qui adattare l'impedenza. Ma in questa condizione di adattamento, qual è la massima potenza che può raggiungere il cavo?



$$|V_L| = \frac{|V_g|}{2} \quad \rightarrow \quad P_L = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ V_L I_L^* \right\} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ V_L \left(\frac{|V_g|}{2Z_0} \right)^* \right\} =$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \frac{|V_L|^2}{Z_0} \right\} = \frac{1}{2} \frac{|V_g|^2}{4Z_0} = \frac{|V_g|^2}{8Z_0} \Rightarrow \text{potenza disponibile.}$$

ONDE ELETROMAGNETICHE

Fino ad ora abbiamo parlato di linee TEM. La peculiarità di queste linee è che le loro caratteristiche fisiche del materiale che le compongono: $\beta = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon \mu}$; $v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}$; $\lambda = \frac{c}{v_p}$. A causa dell'effetto pelle, in questi cavi si ha che $R \propto \sqrt{f}$ e $\alpha \propto \sqrt{f}$. L'effetto pelle è tipico di tutte le linee basate su fili metallici.

Ni cavi studiati fino ad ora circolavano onde elettromagnetiche. Consideriamo un varco non vincolato; come si propagano campo elettrico e magnetico? Immaginiamo il nostro varco

- avrà $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, $\mu = \mu_0 \mu_r$ e σ (condutibilità elettrica)
- sarà lineare, tempo invariante
- sarà isotropo: ϵ, μ e σ sono costanti con l'orientazione dei campi, ossia non varia con la polarizzazione
- sarà omogeneo: ϵ, μ e σ costanti con la posizione
- non avrà sorgenti

Legame tra onde di tensione e onde elettromagnetiche

Per le onde di tensione sulle linee di trasmissione abbiamo scritto che $\frac{d^2 V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) = 0$ con soluzione $V(z) = V_0 e^{-\gamma z} + V_0 e^{\gamma z}$ [$\gamma = \alpha + j\beta$].

Quando la tensione varierà, anche il campo elettrico subirà una variazione: se $V_0 e^{-\gamma z}$ dura, allora anche $E \propto e^{-\gamma z}$. Questa cosa vale anche per la fase: la velocità di fase e la costante di fase sono parametri anche del campo elettrico. Ciò accadeva perché la nostra linea è uniforme e, quindi, voltaggio e campo elettrico sono collegati tra di loro. Dura fare grandi operazioni, ormai affermiamo che:

$$\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_0^+(x, y) e^{-\gamma z} + \vec{E}_0^-(x, y) e^{\gamma z}$$

↳ in un cavo coaxiale, $E \propto \frac{1}{z}$ a partire dal centro.

Per il campo magnetico avremo la stessa cosa: $\vec{H}(x, y, z) = \vec{H}_0^+(x, y) e^{-\gamma z} + \vec{H}_0^-(x, y) e^{\gamma z}$. Nota bene: queste due espressioni non ci dicono nulla sulla direzione di questi campi.

Definiamo onda piana un'onda dove la fase ($-\beta z$) non dipende da (x, y) . Ciò significa che tutti i punti di $z = z$ hanno la stessa fase. Definiamo onda uniforme un'onda la cui ampiezza non dipende da (x, y) . Considerando le precedenti definizioni, l'espressione dei campi diventa

$$\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_0^+ e^{-\gamma z} + \vec{E}_0^- e^{\gamma z}; \quad \vec{H}(x, y, z) = \vec{H}_0^+ e^{-\gamma z} + \vec{H}_0^- e^{\gamma z}$$

L'onda che si propaga in un cavo coaxiale è piana ma non uniforme ($E_0 \neq H_0$). Le onde piane e uniformi, a rigor di logica, non esiste in quanto manca di una sorgente infinitamente grande o lontana. A una grande distanza tra trasmittitore un'onda è assimilabile come uniforme (si pensi alla relazione tra la luce del sole e noi). Noi studieremo onde piane e uniformi.


Poiché la soluzione delle equazioni dei campi è pari a quella delle onde di tensione, anche le equazioni differenziali che le governano saranno equivalenti:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \vec{E}(x, y, z) - \delta^2 \vec{E}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial^2}{\partial z^2} \vec{H}(x, y, z) - \delta^2 \vec{H}(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Queste equazioni prendono il nome di **equazioni di Helmholtz**.

Orientamento di campo elettrico e magnetico

Nel caso coassiale si dimostra che il campo elettrico è radiale con espressione $\vec{E}(r) = \frac{P}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{e}_r$. Il campo magnetico, invece, avrà espressione: $\vec{H}(r) = \frac{I}{2\pi r} \hat{e}_\theta$ con direzioni tangenziali e verso calcolabili con la regola della mano destra. I due campi sono, quindi, perpendicolari tra loro e alla direzione di propagazione. Studiamo nel dettaglio la situazione

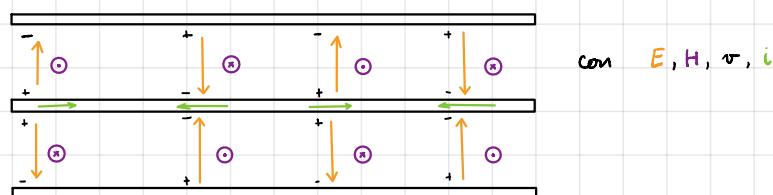

La relazione che lega le direzioni sarà: $\frac{\vec{E}}{||\vec{E}||} \times \frac{\vec{H}}{||\vec{H}||} = \hat{e}_z$

Ampliava campo elettrico e campo magnetico

Consideriamo il rapporto tra i due campi $\frac{E_0(r)}{H_0(r)}$ dell'onda progressiva:

$$\frac{E_0(r)}{H_0(r)} = \left(\frac{P}{2\pi\epsilon_0 r} \right) \left(\frac{2\pi r}{I_0} \right) = \frac{P}{\epsilon_0 I_0} = \frac{c}{\epsilon} \frac{V_0}{I_0} = \frac{c}{\epsilon} Z_0 = \frac{c}{\epsilon} \sqrt{\frac{L}{c}} = \frac{\sqrt{LC}}{\epsilon} = \frac{\sqrt{\mu_0}}{\epsilon} = \eta \quad \left[\frac{V_{air}}{A/m} \right] = \left[\frac{V}{A} \right] = [N]$$

$P = \frac{Q}{d} = CV$ linea TEM

Si può notare che questo rapporto dipende solo dal materiale usato nel nostro cavo e non dalle sue dimensioni.

Chiamiamo questo rapporto **impedenza intrinseca**. Esso rivoglia lo stesso ruolo dell'impedenza caratteristica.

d'impedenza intrinseca dell'aria / vuoto sarà $\eta_0 = 377 \Omega$

Possoemo scrivere $\vec{H}^+ = \frac{1}{\eta} (\vec{E}^+ \times \vec{e}_z)$ e $\vec{E}^+ = \eta (\vec{H}^+ \times \vec{e}_z)$ con \vec{e}_z la direzione di propagazione. Se $\eta \in \mathbb{R}$, i due campi sono in fase, mentre se $\eta \in \mathbb{C}$ allora ci sarà uno sfasamento tra i due. $\eta \in \mathbb{C}$ solo in caso di perdite.

Costante di propagazione

Con le linee di trasmissione avevamo definito $j^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C)$. Come possiamo legare j^2 ai parametri fissi del dielettrico ϵ, μ e σ ? I due parametri in j^2 solo G, L e C sono visti dal campo elettromagnetico, risultando in $j^2 = j\omega L(G + j\omega C) = j\omega LC \left(\frac{G}{\epsilon} + j\omega \right)$. Poiché siano sotto l'ipotesi di linea TEM, possiamo usare $LC = \mu\epsilon$ e $\frac{G}{\epsilon} = \frac{\sigma}{\epsilon}$:

$$\begin{aligned} j^2 &= j\omega LC \left(\frac{G}{\epsilon} + j\omega \right) = j\omega \mu \epsilon \left(\frac{\sigma}{\epsilon} + j\omega \right) = -\omega^2 \mu \epsilon (1 - j\frac{\sigma}{\omega \epsilon}) = -\omega^2 \mu \epsilon \epsilon_{eff} \\ \hookrightarrow \epsilon_{eff} &= \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} = \epsilon - j\epsilon'' \\ \hookrightarrow \epsilon'' &= \frac{\sigma}{\omega} \quad [F/m] \end{aligned}$$

Possoemo calcolare $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_{eff}}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon - j\epsilon''}}$ rendendo possibile una $\eta \in \mathbb{C}$. Se $\sigma = 0$, allora $\eta \in \mathbb{R}$

Tangente di perdita

Definiamo tangente di perdita $\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon}$. Se $\tan \delta \ll 1$, significa che le perdite sono molto piccole e il materiale sarà chiamato "buon dielettrico". Se invece $\tan \delta \gg 1$, il materiale sarà un buon conduttore. Se non ricadiamo in questi due casi, non possiamo approssimare.

Consideriamo i diversi casi:

- $\sigma = 0 \rightarrow$ diottutto solido: $\tan \delta = 0 \Rightarrow \beta^2 = \omega^2 \mu \epsilon \Rightarrow \gamma = \pm j \omega \sqrt{\mu \epsilon}$; continuano a valere $\beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$, $v_f = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \epsilon_0}} = \frac{c}{n}$, $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{\lambda_0}{n}$
- $\sigma < \epsilon \omega \rightarrow$ buon conduttore: $\gamma = \sqrt{-\omega^2 \mu \epsilon (1 - \frac{\sigma}{\epsilon \omega})} \approx \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon} (1 - \frac{\sigma}{2 \omega}) = \pm j \omega \sqrt{\mu \epsilon} (1 - \frac{\sigma}{2 \omega}) = \pm j \omega \sqrt{\mu \epsilon} \pm \frac{\omega \sqrt{\mu \epsilon} \sigma}{2 \omega} = \pm \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \pm j \omega \sqrt{\mu \epsilon}$. Ovvvero ancora che $\beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$. Il termine reale di γ sarà $a = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{\sigma}{2} \tan \delta$. Anche in questo caso $v_f = \frac{c}{n}$, $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$. Verrà inoltre $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
- $\sigma > \omega \epsilon \rightarrow$ buon conduttore: $\gamma = \sqrt{-\omega^2 \mu \epsilon (1 + \frac{\sigma}{\omega \epsilon})} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon} \sqrt{1 + \frac{\sigma}{\omega \epsilon}} = \sqrt{j \omega \mu \sigma} = (\frac{1}{\sqrt{2}} + j \frac{1}{\sqrt{2}}) \sqrt{\omega \mu \sigma}$. Ovvvero $\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} = \sqrt{\epsilon \mu \rho_0}$. Un'onda che si propaga in un buon conduttore vede $\alpha, \beta \propto \sqrt{f}$. Ci possiamo ricongegare all'effetto delle e affermare che in un buon conduttore l'onda punta verso al crescere della frequenza. Chiamiamo profondità di penetrazione (spessore delle) $\bar{z} = \frac{1}{\alpha} = \delta$ (spessore che causa riduzione di e^{-1} dell'campo)

Espressione generica di un'onda elettromagnetica

Se l'onda si propaga in un diverso i_z l'espressione l'abbiamo già vista: $\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_0 e^{-j\beta z}$ ($\alpha = 0$, no riflessione). Consideriamo ora una direzione qualunque i_k . La formula diventerà:

$$\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{i}} \quad \text{con} \quad \vec{i} = x \hat{i}_x + y \hat{i}_y + z \hat{i}_z \quad \text{vettore posizione}$$

$$\vec{k} = \beta \hat{i}_k \quad \text{vettore d'onda}$$


ESEMPIO Consideriamo un'onda che si propaga nel piano xz :

$$\vec{k} = \beta_z \hat{i}_z + \beta_x \hat{i}_x = \beta \cos \theta \hat{i}_z + \beta \sin \theta \hat{i}_x \Rightarrow \vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_0 e^{-j(\beta_x x + \beta_z z)}$$


$$i_k = \cos \theta \hat{i}_z + \sin \theta \hat{i}_x$$

Polarizzazione

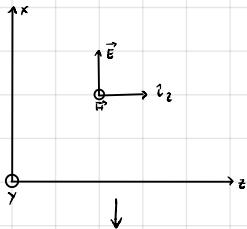Consideriamo la solita onda piana uniforme:



ma possiamo avere anche

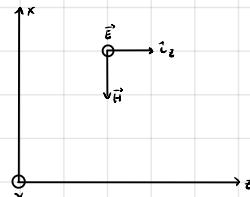

Polarizzazione verticale

$$\rightarrow \vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_{0x} e^{-j\beta z}$$

$$\rightarrow \vec{H}(x, y, z) = \vec{H}_{0x} e^{-j\beta z}$$

$$\rightarrow \vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_{0y} e^{-j\beta z}$$

$$\rightarrow \vec{H}(x, y, z) = -\vec{H}_{0y} e^{-j\beta z}$$

La polarizzazione ha, quindi, a che fare con la direzione dei due campi. Le due polarizzazioni sopra riportate non sono le uniche possibili: sono soluzioni dell'equazione d'onda tutte le combinazioni lineari tra la polarizzazione verticale e orizzontale. L'equazione dell'onda elettromagnetica che si propaga lungo z diventa:

$$\vec{E}(x, y, z) = (\vec{E}_{0x} + \vec{E}_{0y}) e^{-j\beta z}$$


Power

Con le linee di trasmissione abbiamo detto che $P = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^*$ e $P_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{\mathbf{V} \mathbf{I}^*\} = \frac{1}{2} \frac{|V_I|^2}{Z_0}$. Per le onde elettromagnetiche la potenza può variare su una superficie d'impedenza. Per questo motivo parleremo di densità media di potenza.

Definiamo:

$$\vec{s} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^*$$
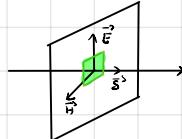
$$[\frac{V}{m}] [\frac{A}{m}] = [\frac{W}{m^2}]$$



dello vettore di Poynting. Esso è un vettore che punta nella direzione di propagazione e $\operatorname{Re}\{\vec{S}\}$ sarà la densità di potenza media attiva trasportata dall'onda mentre $\operatorname{Im}\{\vec{S}\}$ sarà quella reattiva. Calcoliamo il valore di \vec{S} :

$$\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* = \frac{1}{2} [(\vec{E}_0 e^{-j\beta_1 z}) \times (\vec{H}_0^* e^{+j\beta_1 z})] = \frac{1}{2} [\vec{E}_0 \times \vec{H}_0^*] = \frac{1}{2} [\vec{E}_0 \times \frac{\vec{E}_0}{\eta_1}] = \frac{|\vec{E}_0|^2}{2\eta_1} \hat{z}$$

Se il muro è senza perdite ($\eta \in \mathbb{R}$) $\vec{S} \in \mathbb{R}$ e quindi il vettore di Poynting sarà tutta la potenza trasportata da un'onda. Se il muro ha delle perdite ($\eta \in \mathbb{C}$) \vec{E} e \vec{H} non sono in fase e abbiamo:


$$\begin{aligned} \vec{S} &= \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H} = \frac{1}{2} [(\vec{E}_0 e^{j\alpha_2 z} e^{-j\beta_1 z}) \times (\vec{H}_0^* e^{-j\alpha_2 z} e^{+j\beta_1 z})] = \frac{1}{2} [\vec{E}_0 \times \vec{H}^*] e^{-2\alpha_2 z} = \frac{1}{2} \frac{|\vec{E}_0|^2}{\eta_1} e^{-2\alpha_2 z} \hat{z} \rightarrow \operatorname{Re}\{\vec{S}\} = \frac{1}{2} \frac{|\vec{E}_0|^2}{\eta_1} e^{-2\alpha_2 z} \cos \phi_n \hat{z} \\ \hookrightarrow \phi_n &= 0 \rightarrow \text{max potenza trasportata} \\ \hookrightarrow \phi_n &= \frac{\pi}{2} \rightarrow \text{minima potenza trasportata} \end{aligned}$$

La potenza che attraversa una superficie è il flusso del vettore di Poynting: $P = \operatorname{Re}\{\int_A \vec{S} \cdot \hat{n} dA\}$. Con tutte le nostre approssimazioni possiamo dire che $P = \frac{1}{2} \frac{|\vec{E}_0|^2}{\eta_1} A \cos \phi$.

Riflessione da interfaccia piana

Ci sono due casi: incidenza normale e obliqua. Noi tratteremo nel dettaglio solo il caso d'incidenza normale mentre vedremo solo alcuni aspetti della seconda.

Consideriamo il seguente sistema:

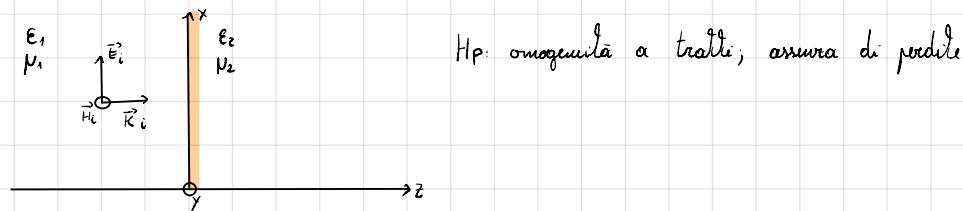

Si può notare che nel caso d'incidenza normale le nostre deduzioni non variano con la polarizzazione. Ci aspettiamo che una parte attraversi la barriera mentre un'altra venga riflessa.

$$\begin{aligned} \vec{E}_i &= \hat{x} \times \vec{E}_0 e^{-j\beta_1 z} \\ \vec{H}_i &= \hat{y} \times \vec{H}_0 e^{-j\beta_1 z} = \hat{y} \frac{\vec{E}_0}{\eta_1} e^{-j\beta_1 z} \rightarrow \vec{E}_r = \hat{x} \times \vec{E}_{0r} e^{+j\beta_1 z} \\ &\quad \vec{H}_r = -\hat{y} \times \vec{H}_{0r} e^{+j\beta_1 z} = -\hat{y} \frac{\vec{E}_{0r}}{\eta_1} e^{+j\beta_1 z} \quad \text{con } \beta_1 = w \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \\ \vec{E}_t &= \hat{x} \times \vec{E}_{0t} e^{-j\beta_1 z} \\ \vec{H}_t &= \hat{y} \times \vec{H}_{0t} e^{-j\beta_1 z} = \hat{y} \frac{\vec{E}_{0t}}{\eta_1} e^{-j\beta_1 z} \quad \beta_2 = w \sqrt{\epsilon_2 \mu_2} \end{aligned}$$

Per il campo elettrico abbiamo che la componente tangenziale si conserva. Quindi il campo magnetico vuole la stessa cosa a patto che sulla superficie non scorra una corrente. Quindi abbiamo che (in $z=0$):

$$\begin{aligned} \vec{E}_{1,0r} &= \vec{E}_i(0) + \vec{E}_r(0) = \vec{E}_{2,0r} = \vec{E}_t(0) \rightarrow \frac{\epsilon_2(0)}{\epsilon_1(0)} = \Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \rightarrow \text{coefficiente di riflessione} \\ \vec{H}_{1,0r} &= \frac{\vec{E}_i(0)}{\eta_1} + \frac{\vec{E}_r(0)}{\eta_1} = \vec{H}_{2,0r} = \frac{\vec{E}_t(0)}{\eta_2} \quad \frac{\epsilon_1(0)}{\epsilon_2(0)} = T = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} \rightarrow \text{coefficiente di transmisione} \end{aligned}$$

Poiché abbiamo muri senza perdite, $\Gamma, T \in \mathbb{R}$ e quindi \vec{E}_r è sempre in fase con \vec{E}_i . Se $\Gamma > 0$ \vec{E}_i e \vec{E}_r si sommano in fase in entrambe, se $\Gamma < 0$ ricevono. Poiché $T = 1 + \Gamma$, se $\Gamma > 0$ $T > 1$ e quindi $\vec{E}_t(0) > \vec{E}_i(0)$, ma la potenza rimarrà costante. Nel caso di muro con perdite le espressioni di Γ e T sono le stesse.

Nel caso di incidenza normale su un conduttore ideale ($\sigma = \infty$) abbiamo che lo spazio oltre $\delta = 0$ è quindi $\vec{E}_1 = 0$ e quindi $\vec{E}_i = -\vec{E}_r$ e quindi $\Gamma = -1$, $T = 0$

Radiazione e propagazione


La prima si occupa di come le onde EM sono generate, la seconda riguarda il comportamento delle onde EM una volta guidate nello spazio libero.

Per poter studiare la radiazione di onde EM dobbiamo fare cadere le ipotesi di omogeneità e assenza di sorgenti.

Chiamiamo P_{rad} la potenza irradiata da TX, P_t la potenza fornita TX per irradiare un'onda e S_{rad} la densità di potenza irradiata. Ci saranno anche i loro corrispondenti per RX P_r , P_t e S_r .

Parliamo di antenna. L'antenna più semplice è il doppio filo. Esso è composto da un dipolo di lunghezza $h \ll \lambda$ (considereremo $h < \frac{\lambda}{50}$) alimentato da una corrente $i(t) = I_0 \cos(\omega t)$. Il campo EM irradiato da questo tipo di dipolo è:
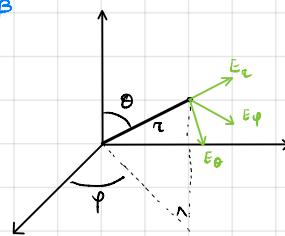
$$\begin{aligned} E_\theta &= \eta \frac{I_0 h}{4\pi} \left(\frac{3K}{\pi} + \frac{1}{r^2} + \frac{1}{JKr^2} \right) \sin \theta e^{-JKr} \\ H_\theta &= \frac{I_0 h}{4\pi} \left(\frac{3K}{\pi} + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta e^{-JKr} \\ E_r &= \eta \frac{I_0 h}{2\pi} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{JKr^2} \right) \cos \theta e^{-JKr} \\ E_\phi &= H_\phi = H_\theta = 0 \end{aligned}$$



La dipendenza da θ implica che la massima potenza viene ricevuta per $\theta = 0$.

Se ci mettiamo in condizioni di campo lontano ($r \gg \lambda \sim r \gg 100\lambda$) le formule si possono approssimare a:

$$E_\theta = \eta H_\theta \quad H_\theta = \frac{3K}{4\pi} \frac{I_0 h}{r} \sin(\theta) e^{-JKr} \quad (E_r = 0)$$

Più ci allontaniamo dal trasmettitore, più l'onda assomiglia sempre di più ad un'onda piana uniforme con campi ortogonali che oscillano in fase. In prossimità dell'antenna le cose variano in modo molto diverso.

La densità di potenza generata da un dipolo in campo lontano sarà: $\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* = \eta \frac{K^2}{32\pi^2} \frac{I_0^2 h^2}{r^2} \sin^2 \theta$. La potenza fornita delle direzioni preferenziali: $\theta = \frac{\pi}{2} \rightarrow \vec{S} = 0$ e $\theta = 0 \rightarrow \vec{S} \text{ max}$. La potenza totale irradiata sarà:

$$P_{\text{rad}} = \int_{\text{sfera}} \vec{S} \cdot d\vec{s} = \dots = \frac{\eta}{3} \pi I_0^2 \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 \text{ in un piano senza perdite}$$

con perdite $P_{\text{rad}}(r) = P(0) e^{-2\alpha r}$

Costruiamo il circuito equivalente dell'antenna. Introduciamo la resistenza di radiazione considerando il circuito dell'antenna:



Il nostro dipolo corto dirige P_{rad} e possiamo equipararlo a una resistenza $R_{\text{rad}} = \frac{2}{3} \frac{\pi^2}{\lambda^2} h^2$. Quella R_{rad} è della resistenza di radiazione. Sostituendo nell'espressione di R_{rad} l'ipotesi di dipolo corto $h \approx \frac{\lambda}{50}$ otteniamo che $R_{\text{rad}} \approx 0,3 \Omega$.

Parliamo di diagramma di radiazione. Il punto di riferimento è l'antenna isotropa, ovvero un'antenna che irradia allo stesso modo in tutte le direzioni ($S_i = \frac{P_t}{4\pi r^2}$). L'antenna generica avrà una dipendenza sia da θ che da φ :

$\Rightarrow F \leq 1$ superficie di radiazione

$$\vec{S}(\theta, \varphi) = S_0 F(\theta, \varphi) \hat{z}$$

\hookrightarrow densità di potenza irradiata massima media

Per il dipolo corto avremo $F(\theta, \varphi) = \sin^2 \theta$. La somma su due piani d'interesse viene dallo diagramma di radiazione. Qualificando la definizione di potenza irradiata possiamo scrivere che:

$$P_{\text{rad}} = \int_{\text{sfera}} S^2 \cdot dS = \int_{\Omega} S_0 F(\theta, \varphi) \cdot r^2 \sin \theta \cdot d\theta d\varphi = S_0 r^2 \underbrace{\int_{\Omega} F(\theta, \varphi) \sin \theta \cdot d\theta d\varphi}_{\text{angolo solido equivalente}} = S_0 r^2 \Omega_a$$

$$\Leftrightarrow S_0 = \frac{P_{\text{rad}}}{r^2 \Omega_a}$$

Nel caso del nostro dipolo corto ottieniamo che $\Omega_a = \frac{2}{3}\pi$

La capacità di direzionare le radiazioni è detta direttività e si calcola con $D = \frac{S_0}{S_i} = \frac{P_{\text{rad}}/r^2 \Omega_a}{P_{\text{rad}}/(4\pi r^2)} = \frac{4\pi}{\Omega_a}$ [dB]. La direttività è un numero sempre maggiore o uguale a 1. Nel caso del dipolo corto la direttività viene $D = \frac{3}{2}$ oppure $D = 1,76$ dB. Per antenne molto direttive si può approssimare $\Omega_a = \frac{\pi^2}{\lambda^2} = \frac{(\frac{\pi}{2})^2 \pi}{\lambda^2} = \frac{9}{4}\pi$.

Nel mondo reale un'antenna dissipava anche calore, non solo onde. Definiamo quindi il rendimento dell'antenna:


$$\xi = \frac{P_{\text{rad}}}{P_t} = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{rad}} + P_p} = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_p} \leq 1$$

Per antenne reali definiamo anche il guadagno:

$$G = D \xi \rightarrow G \leq D$$

Infine definiamo l'area efficace, un parametro che quantifica l'area di ricezione di un'antenna.
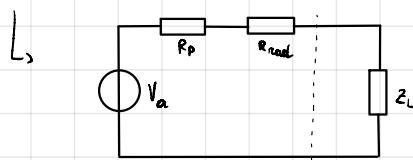
$$P_{\text{RIC}} = S_{\text{RIC}} A_{\text{eff}} \cdot F(\theta, \varphi)_{\text{RIC}} \cdot \xi$$



Circuito equivalente antenna

Per iniziare consideriamo $\xi_{\text{ric}} = 1$ e $F(\theta, \varphi) = 1$:

$$P_L = \dots = P_{\text{RIC}} = \frac{V_a^2}{R_{\text{RAD}}} \Rightarrow V_a = \sqrt{8 R_{\text{RAD}} P_{\text{RIC}}} = \sqrt{8 R_{\text{RAD}} \frac{1/|E_{\text{RIC}}|^2}{2} \eta} A_{\text{eff}} = 2 |E_{\text{RIC}}| \sqrt{\frac{R_{\text{RAD}}}{\eta}} A_{\text{eff}}$$

$$\Leftrightarrow A_{\text{eff}} = \frac{V_a^2 \eta}{4 |E_{\text{RIC}}|^2 R_{\text{RAD}}}$$

$$\Leftrightarrow \text{DIPOLO CORTO} \rightarrow A_{\text{eff}} = \frac{\hbar^2 |E_{\text{RIC}}|^2 \eta}{4 |E_{\text{RIC}}|^2 R_{\text{RAD}}} = \frac{\hbar^2 \eta}{4 R_{\text{RAD}}} = \frac{3}{8} \frac{\lambda^2}{\pi} = \frac{\lambda^2}{\Omega_a} = \frac{\lambda^2}{4\pi} D \Rightarrow \underbrace{\frac{A_{\text{eff}}}{D}}_{\text{Vale per tutte le antenne}} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \rightarrow D = \frac{A_{\text{eff}}}{\lambda^2} 4\pi$$

Nel caso di un'antenna parabolica, l'area efficace è grosso modo l'area geometrica. In presenza di perdite possiamo scrivere che:

$$\frac{A_g}{G} = \frac{\lambda^2}{4\pi} = \frac{A_{\text{eff}}}{D} \rightarrow G = \frac{A_{\text{eff}} 4\pi}{\lambda^2}$$

LOS (Line of sight)


Consideriamo due antenne in due punti diversi separati da un luogo omogeneo senza ostacoli o perdite. Le due antenne sono diverse e in posizioni arbitrarie. Qual è la potenza ricevuta dal telemetitore?

$$S_{\text{RIC}} = S_0 F_t(\theta, \varphi) = \frac{P_{\text{RAD}}}{4\pi r^2} D_t F_t(\theta, \varphi) = \frac{G_t P_t}{4\pi r^2} F(\theta, \varphi)$$

$$\Leftrightarrow P_{\text{RIC}} = S_{\text{RIC}} \cdot F_R(\theta, \varphi) A_{\text{eff}, R} \xi_R = P_t G_t F_t \frac{1}{4\pi r^2} F_R A_{\text{eff}, R} \xi_R = P_t G_t F_t \underbrace{\left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2}_{L_F} G_R F_R \rightarrow \text{Formula di Friis}$$

La fibra ottica è un cavo con struttura dielettrica.

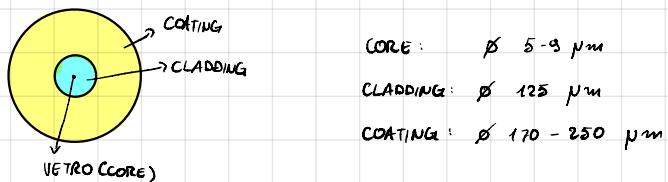Nelle formule considereremo $\lambda = \lambda_0 - \frac{\phi}{\lambda}$



CORE: $\varnothing 5-9 \mu m$
 CLADDING: $\varnothing 125 \mu m$
 COATING: $\varnothing 170 - 250 \mu m$

L'attenuazione

Le perdite introdotte dalle fibre ottiche sono dovute ad una combinazione di più fattori come l'assorbimento del materiale, scattering e altro.

L'attenuazione α è espressa in dB/Km. Anche per le fibre ottiche la potenza decresce esponenzialmente con la distanza:

$$\alpha_{DBL} = -10 \log_{10} \left(\frac{P(L)}{P(0)} \right)$$

L'attenuazione dipende, inoltre dalla lunghezza d'onda della luce. L'attenuazione è minima intorno ai 1550 nm dove ha valore di 0,2 dB/km. Le comunicazioni a lunga distanza usano questa regione della banda C. Esistono diverse zone divise in 3 finestre separate per attenuatore:


1. finestra 1: centrale intorno agli 830 è stato abbattuto in passato; ora non più d'interesse
2. finestra 2: chiamata anche banda O (1260-1360 nm)
3. finestra 3: suddivisa in 3 bande
 - banda S (1460-1530 nm)
 - banda C (1530-1565 nm)
 - banda L (1565-1625 nm)

I fattori che determinano l'attenuazione sono:

- scattering di Rayleigh: fenomeno fisico dovuto alle impurità del materiale; esso è limite ultimo delle perdite
- assorbimento UV/IR: dovuti all'assorbimento del materiale nello spettro UV e IR
- microimperfezioni strutturali
- presenza di ion OH- che causano dei notevoli picchi in corrispondenza delle frequenze di assorbimento di OH-

L'indice di rifrazione

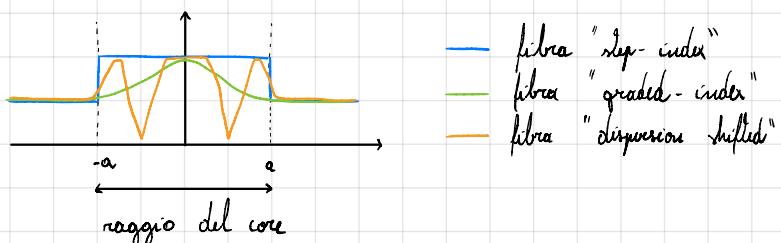Grazie alla simmetria cilindrica possiamo rappresentare l'indice di rifrazione in funzione del raggio (profilo di indice di rifrazione)




L'indice di rifrazione standard del core è di $n_{co} = 1,45$ mentre del cladding $n_{cl} = 1,445$. La differenza è chiamata contrasto di indice di rifrazione

$$\Delta n = \frac{n_{co} - n_{cl}}{n_{co}} = 0,5\%$$

da propagazione

Consideriamo una struttura planare:

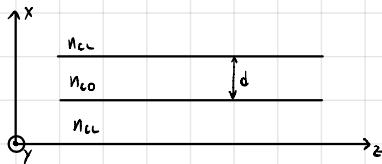

i mezzi sono: omogenei, isotropi, secca perfide

Calcoliamo le condizioni per permettere la propagazione guidata della luce all'interno della fibra ottica.
Per schematizzare la situazione usiamo la teoria a raggi. Consideriamo le varie condizioni

Riflessione Totale

Consideriamo


$$\frac{n_{cl}}{n_{co}} > \frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} \dots$$

$\theta_r = \theta_i \rightarrow$ condizione di riflessione
 $n_{co} \sin \theta_i = n_{cl} \sin \theta_t \rightarrow$ legge di Snell per la riflessione
 $\angle \text{out} \rightarrow$
 $\Rightarrow n_{co} > n_{cl} \Rightarrow \theta_t > \theta_i \rightarrow \theta_i = \theta_c = \arcsin \left(\frac{n_{cl}}{n_{co}} \right) \Rightarrow$ solo riflessione ($r=1$)

L'angolo critico θ_c non cambia in base alla polarizzazione della luce, l'andamento di r sullo θ_c invece cambia. Se $\theta_i > \theta_c$ otterremo un angolo di sparimento dipendente da θ_i e polarizzazione.

Una condizione di propagazione guidata è, quindi, $\theta_i > \theta_c$ (condizione necessaria)


Definiamo ora l'apertura numerica:

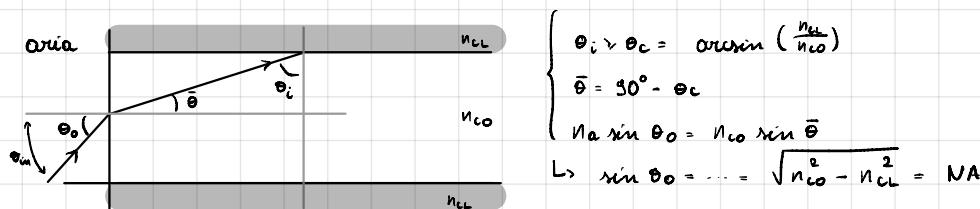

Per $\theta_m < \theta_o$ ha riflessione totale. L'apertura numerica mi sta dando l'angolo massimo d'entrata

Continuità dei fronti di fase

Consideriamo:

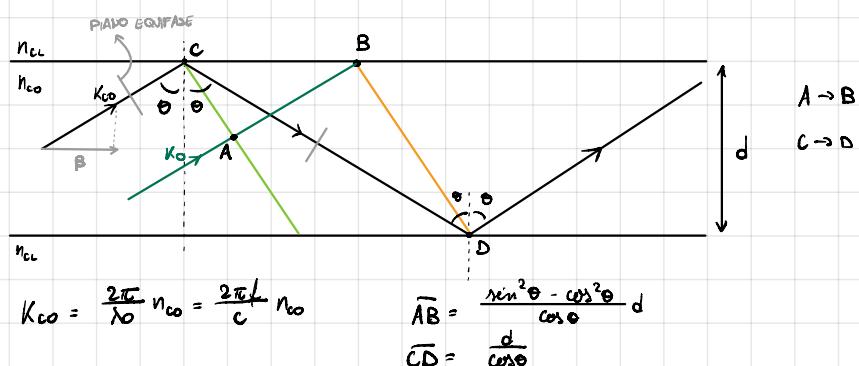

Dobbiamo verificare la continuità dei cammini di fase (phase matching) dei cammini multipli garantendo un'interferenza costruttiva:

$$\underbrace{K_{CD} \overline{CD}}_{\phi_{CD}} - \underbrace{K_{AB} \overline{AB}}_{\phi_{AB}} + \underbrace{\phi_{r0} + \phi_{rD}}_{2\phi} = N \pi \rightarrow K_{CD} d \cos \theta + \phi = N \pi \rightarrow \text{Equazione di dispersione}$$

5 modi

L'equazione di dispersione può avere nessuna o più di una soluzione. Le soluzioni sono dette modi. I modi sono, quindi, tutte le sole configurazioni di campo elettromagnetico che si possono propagare nella guida dielettrica. Ciascun modo è descritto da una funzione d'onda del tipo:

$$\vec{E}_N(x, y, z) = \vec{E}_{0,N}(x, y) e^{-j\omega z} e^{-j\beta_N z} \quad \text{con} \quad \vec{E}_{0,N} : \text{forma del } N\text{-esimo modo (funzione modale)} \\ \beta_N : \text{costante di fase del } N\text{-esimo modo}$$

Il campo guidato totale è dato da una sovrapposizione dei modi guidati. Noi consideriamo solo fibre con solo un modo (monomodalità)

Costante di fase e vettore d'onda

Il guidato totale si propaga nella direzione z con costante di fase β diversa dal vettore d'onda nel vuoto. La costante di fase è:


$$\beta_n = K_0 n_{co} \sin \theta_n = \underbrace{\frac{2\pi}{\lambda_0}}_{K_0} \underbrace{n_{co} \sin \theta_n}_{n_{eff} \rightarrow \text{indice di rifrazione effettivo}} \quad \text{con} \quad 0 < \theta_n < \frac{\pi}{2}$$

Quindi ogni modo è come se si propagasse in un mezzo omogeneo con indice di rifrazione n_{eff} . Consideriamo il variazione di β_n

- $\theta_n = \theta_c$: $\beta_n = K_0 n_{co} \sin \theta_c = K_0 n_{co} \frac{n_{co}}{n_{co}} = K_0 n_{co}$
- $\theta_n = \frac{\pi}{2}$: $\beta_n = K_0 n_{co} \sin \frac{\pi}{2} = K_0 n_{co}$

Possiamo quindi affermare $K_0 n_{co} \leq \beta_n \leq K_0 n_{co}$. Analogamente possiamo affermare che $n_{co} \leq n_{eff} \leq n_{co}$

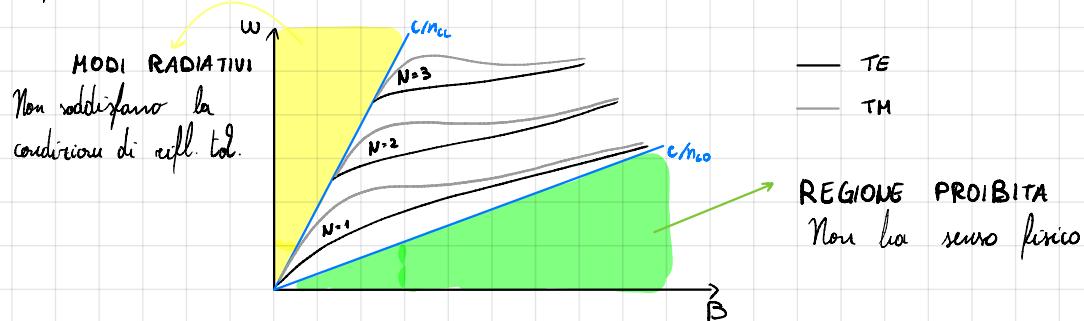Le soluzioni sono illustrate nel diagramma di dispersione (ω/β)



All'aumentare della frequenza aumentano, quindi, anche i modi disponibili. La frequenza di cutoff per le quali si accendono nuovi modi si calcola essere:

$$f_c = \frac{c}{2d\sqrt{n_{co}-n_{ci}}} \quad \begin{matrix} \text{(N)} \\ \text{ordine del modo} \end{matrix} \quad \left(\frac{d}{\lambda_0} = \frac{N}{2\sqrt{n_{co}-n_{ci}}} \right)$$

guida planare!!

Il modo fondamentale ($N=0$) è sempre guidato in quanto $f_c=0$. Un modo può essere guidato a $f > f_{c,n}$.

La fase del coefficiente di riflessione dipende dalla polarizzazione della luce. In una fibra ottica step-index (il tipo da noi considerato) e in guida planare i modi si accendono sempre a coppie. Quindi per ogni N avremo 2 soluzioni.

Fibre monomodali

Chiamiamo frequenza normalizzata:

$$V = \frac{K_0 d}{2} NA = \frac{2\pi f d}{zc} NA = \frac{\pi f d}{c} NA = K_0 \alpha \sqrt{n_{co}^2 - n_{ci}^2}$$

poiché siamo in condizioni di monomodalità, dobbiamo imporre $f < f_{c,1} \Rightarrow f < \frac{c}{2\text{DNA}}$, $v < \frac{\pi}{2}$.

Rimovendo l'ipotesi della guida planare, si può calcolare che il secondo modo si allarga se la frequenza normalizzata è maggiore di 2,405. Quindi per rimanere in monomodalità dobbiamo impostare

$$\sqrt{c} < 2,405.$$

Dispersione modale

A ogni modo si percorre con velocità di gruppo diverse. I modi più fortemente guidati hanno velocità di gruppo minore vicino a $\frac{c}{n_0}$ e quelli meno guidati vicino a $\frac{c}{n_\infty}$.

da condizione per non avere dispersione modale è:

$$T_s > \Delta \tau \implies \Delta \tau = \frac{L}{c} (n_{co} - n_{cl}) < \frac{1}{B_s} \implies B_s L < \frac{c}{n_{co} - n_{cl}}$$

La dispersione modale di una fibra multimodale è il fattore più limitante per le prestazioni. Infatti se dobbiamo trasmettere per lunghe distanze dobbiamo ridurre la banda.

Il regime ottimale di lavoro è, quindi, in condizione di monomodalità e con frequenze vicine al cut-off

Dispersione economica

Avevamo definito il ritardo di gruppo come

$$\tau = L \frac{d\beta}{dp}$$

Il ritardo di gruppo i costanti se β è lineare rispetto a w . Come possiamo vedere dal diagramma di dispersione per le fibre ottiche ciò non accade. Possiamo scrivere la funzione β sviluppando con Taylor:


$$\tilde{\beta}(\omega) = \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega - \omega_0)^2 + \theta((\omega - \omega_0)^2)$$

$$\begin{aligned} \text{L} \quad \beta_2 = 0 &\Rightarrow T_g = L \frac{d\beta}{dw} = L\beta_1 \Rightarrow \beta_1 = \frac{1}{V_g} & \text{NO DISPERSIONE} \\ \text{L} \quad \beta_2 \neq 0 &\Rightarrow T_g = L \frac{d\beta}{dw} = L\beta_1 + \beta_2(w - w_0)L \Rightarrow V_g = \frac{1}{\beta_1 + \beta_2(w - w_0)} \\ && \text{GVD} \end{aligned}$$

$$\Delta \tau_g = |\tau_H - \tau_L| = |\beta_2| L 2\pi A f = |\beta_2| L 2\pi B_2 \rightarrow \text{Inscrivibile per } \Delta \tau < \frac{1}{B_2}$$

Riassumiamo le condizioni per le quali non abbiamo effetti significativi di dispersione: $B_3^2 L < \frac{1}{2\pi|B_2|}$

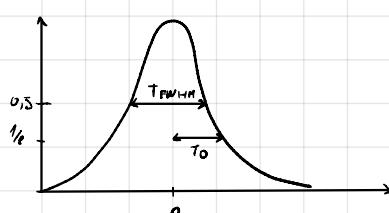Inoltre ci conviene scegliere impianti molto più benefici poiché di banda più stretta



$$T_{FWHM} = 2\sqrt{\ln 2} T_0 = 1,665 T_0 \rightarrow$$

$$B_s = \frac{1}{T_{FWHM}}$$

$$T_1 = T_0 \sqrt{1 + \left(\frac{L}{L_0}\right)^2}$$

arrivo

\downarrow andiamo a νe $L_1 = L_0 = \frac{T_0^2}{|B_0|}$

\hookrightarrow lunghezza di dispersione